

|                 |                                                                                                  |              |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>PALIER</b>   | Commande 1                                                                                       | <b>POSTE</b> | Tablette, puis la platine |
| <b>EXERCICE</b> | <b>Câblage n° 1 — la commande : marche-arrêt à auto-maintien (bobine, 13-14, 95-96, boutons)</b> |              |                           |
| <b>ÉLÈVE</b>    |                                                                                                  | <b>DATE</b>  |                           |

## Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'**essayer**, puis le **réaliser** sur la platine.



Scannez

## A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.


## Mon parcours : cinq étapes

la barre du haut de l'écran

| ÉTAPE             | CE QUE JE FAIS                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Colorier</b> | Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.            |
| <b>2 Repérer</b>  | Je numérote les bornes du schéma.                                            |
| <b>3 Câbler</b>   | Je pose les fils : je touche une borne, puis l'autre.                        |
| <b>4 Essayer</b>  | Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.       |
| <b>5 Réaliser</b> | La platine réelle, hors tension : le professeur contrôle avant d'enclencher. |

**CAP IFCA** — tâches T10 · T12 · T13 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 —  
**Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6



zone 1 sur 2 : en haut

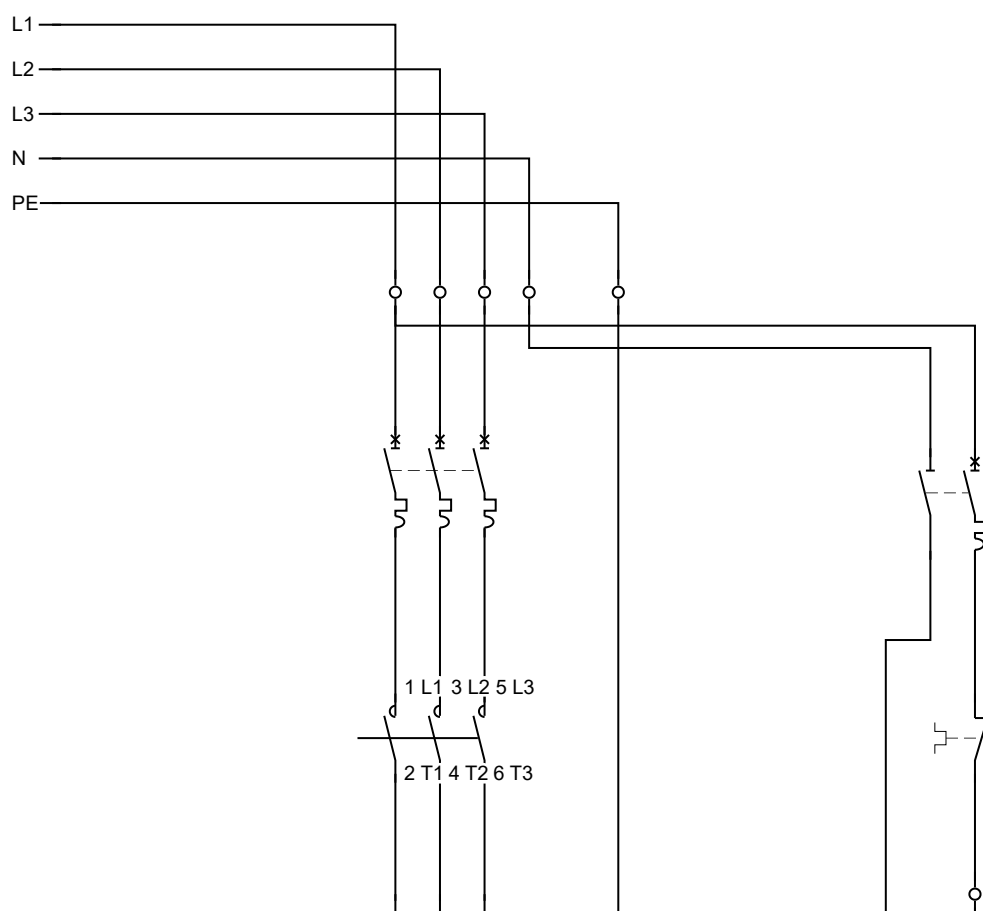

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

## Le schéma à câbler

zone 2 sur 2 : en bas

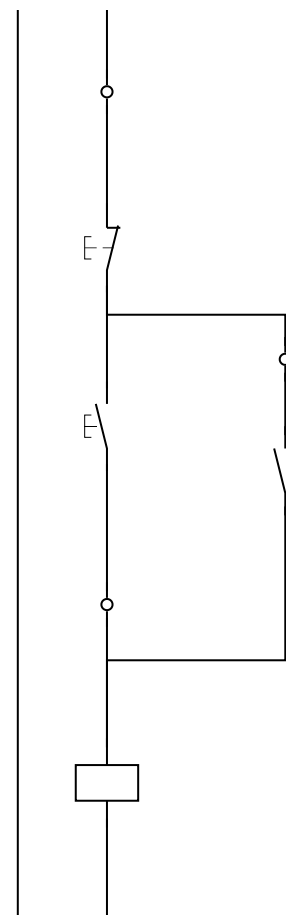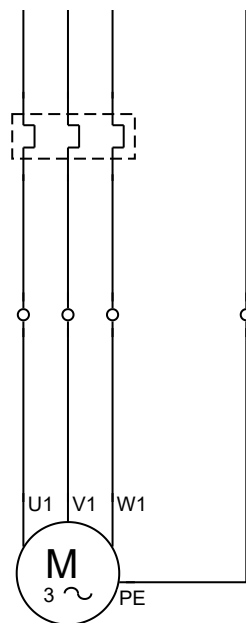

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

## B Câbler sur l'écran

étapes 1 à 3 · 34 fils

Colorier, repérer, câbler : le logiciel compte pour vous **les aides** et **les fils refusés** ; le niveau (0 à 4) s'affiche au contrôle.

## C 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

| JE FAIS                   | J'OBSERVE |
|---------------------------|-----------|
| 1. Enclencher Q1, puis Q2 |           |
| 2. Maintenir S2           |           |
| 3. Relâcher S2            |           |
| 4. Appuyer sur S1         |           |
| 5. Déclencher F1          |           |

## D Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : \_\_\_\_\_ / 4 · aides : \_\_\_\_\_


Disjoncté : **oui** / **non** · protection : \_\_\_\_\_

Fil en cause : \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_

Réussi au \_\_\_\_\_ essai

**E 5 Réaliser : sur la platine**

**le professeur contrôle**

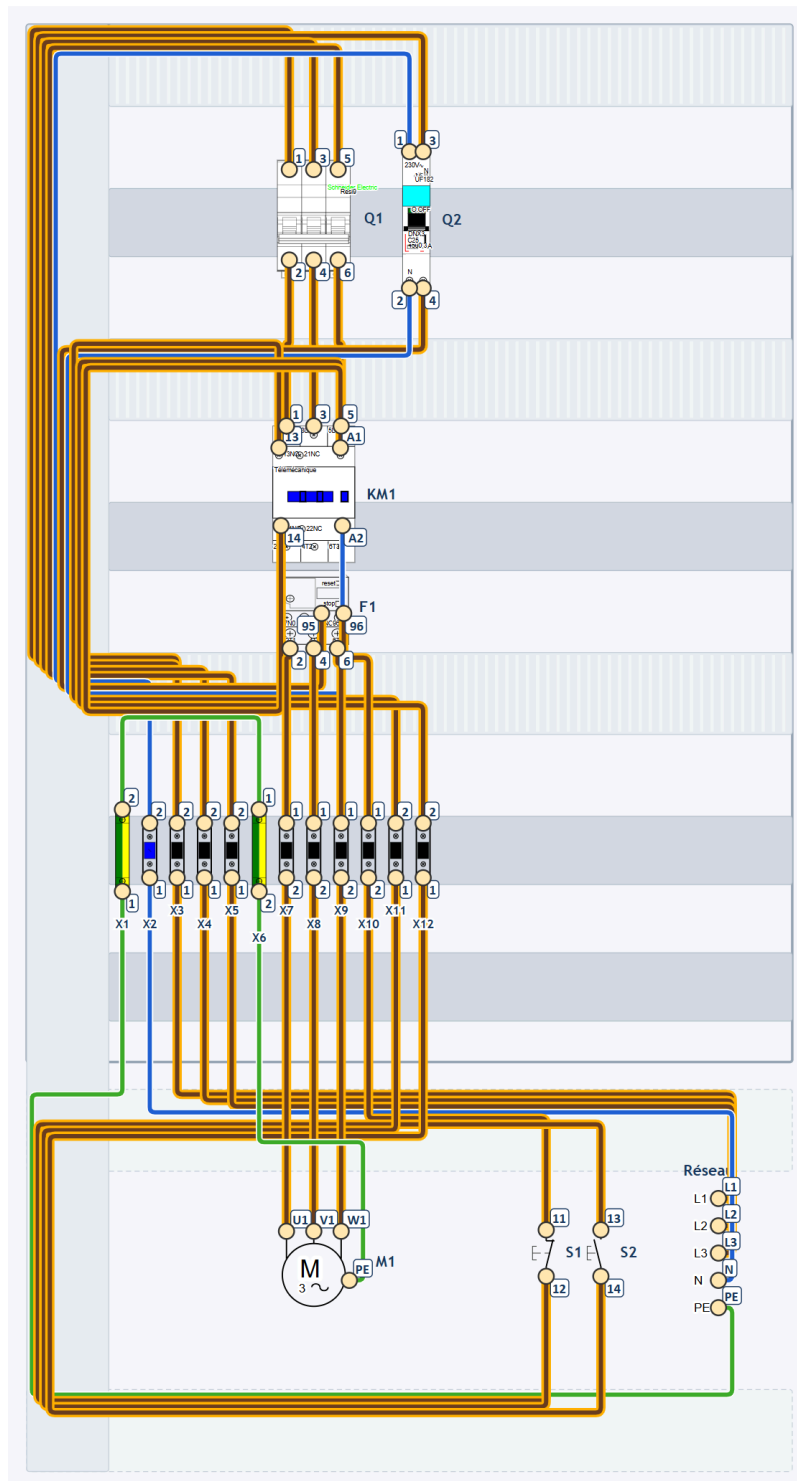

Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1 collé · M1 tourne, sens direct).

- |                                                                   |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. <input type="checkbox"/> <b>Hors tension</b> : câbler, serrer. | 4. <input type="checkbox"/> <b>EPI</b> , professeur <b>prévenu</b> . |
| 2. <input type="checkbox"/> Auto-contrôle au schéma.              | 5. <input type="checkbox"/> L'essai (partie C).                      |
| 3. <input type="checkbox"/> Le <b>professeur</b> contrôle.        | 6. <input type="checkbox"/> <b>Consigner</b> , ranger.               |