

PALIER	Avancé	POSTE	Tablette, puis la platine
EXERCICE	Câblage n° 8 — la commande : chambre froide négative — horloge de dégivrage, pump-down, ventilateurs, résistances		
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'**essayer**, puis le **réaliser** sur la platine.



Scannez

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

Mon parcours : cinq étapes


la barre du haut de l'écran

ÉTAPE	CE QUE JE FAIS
1 Colorier	Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.
2 Repérer	Je numérote les bornes du schéma.
3 Câbler	Je pose les fils : je touche une borne, puis l'autre.
4 Essayer	Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.
5 Réaliser	La platine réelle, hors tension : le professeur contrôle avant d'enclencher.

CAP IFCA — tâches T10 · T12 · T13 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 —
Bac Pro MFER — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

Le schéma à câbler


zone 1 sur 6 : en haut, à gauche

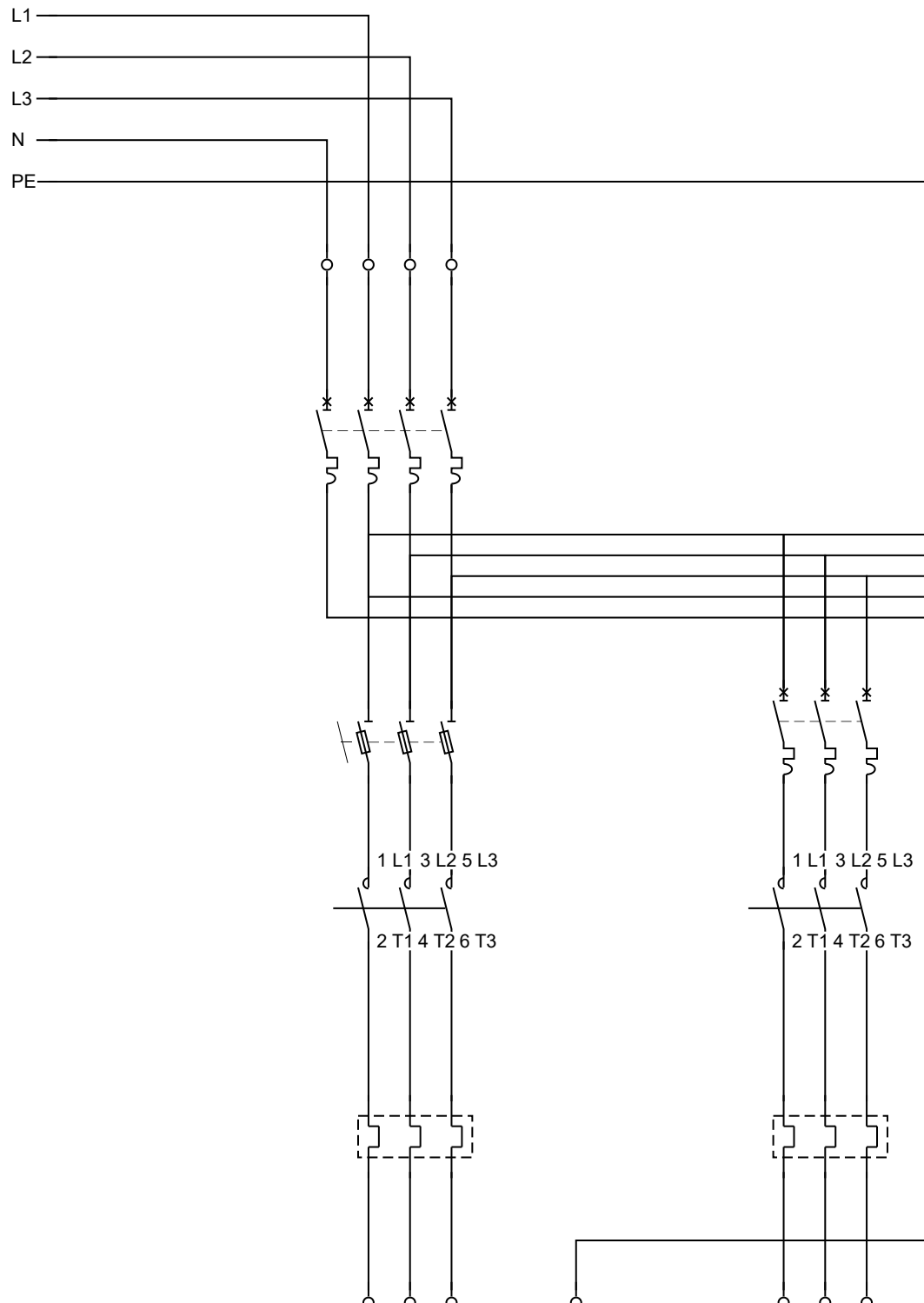

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler


zone 2 sur 6 : en haut, au centre

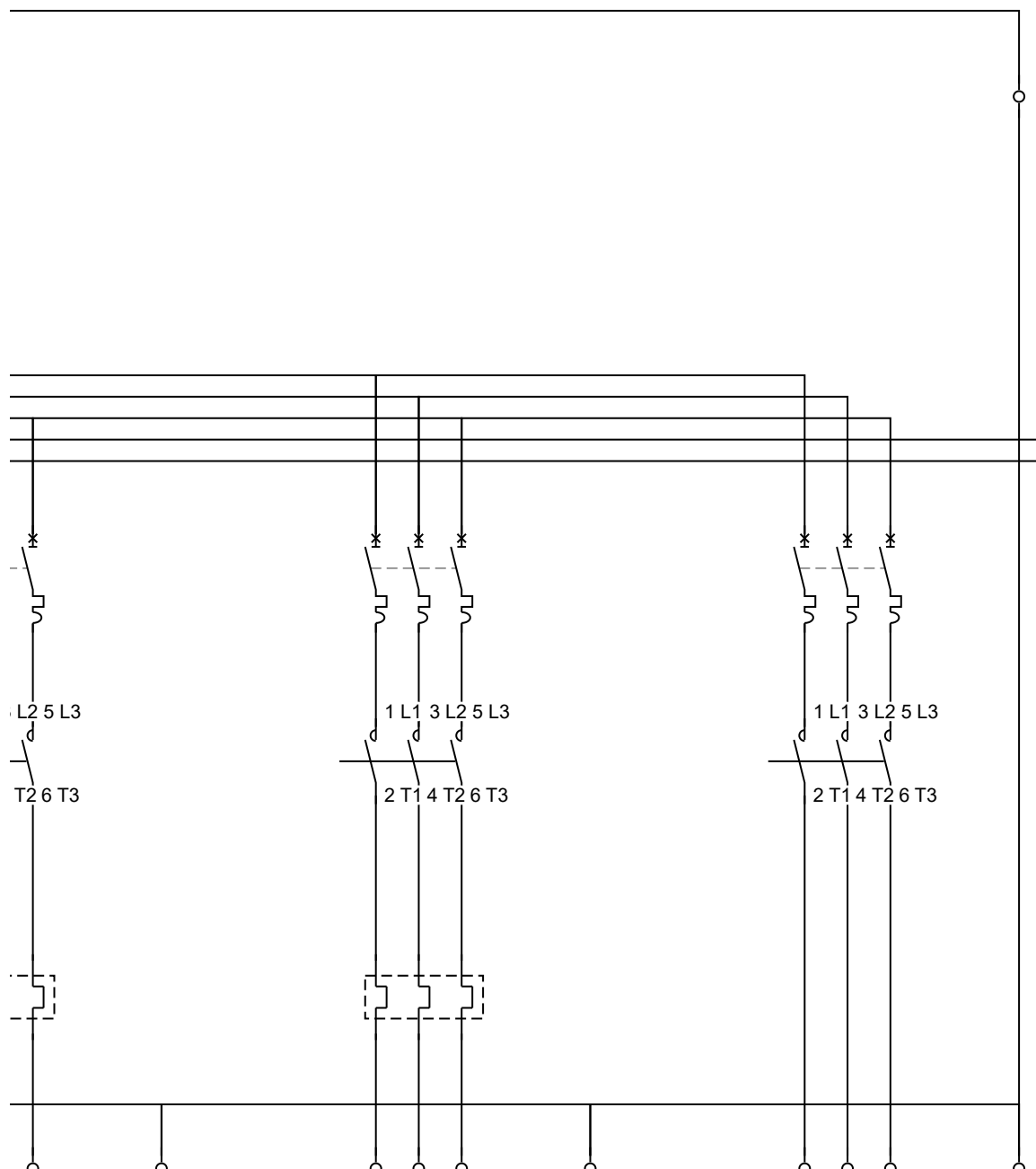

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler


zone 3 sur 6 : en haut, à droite

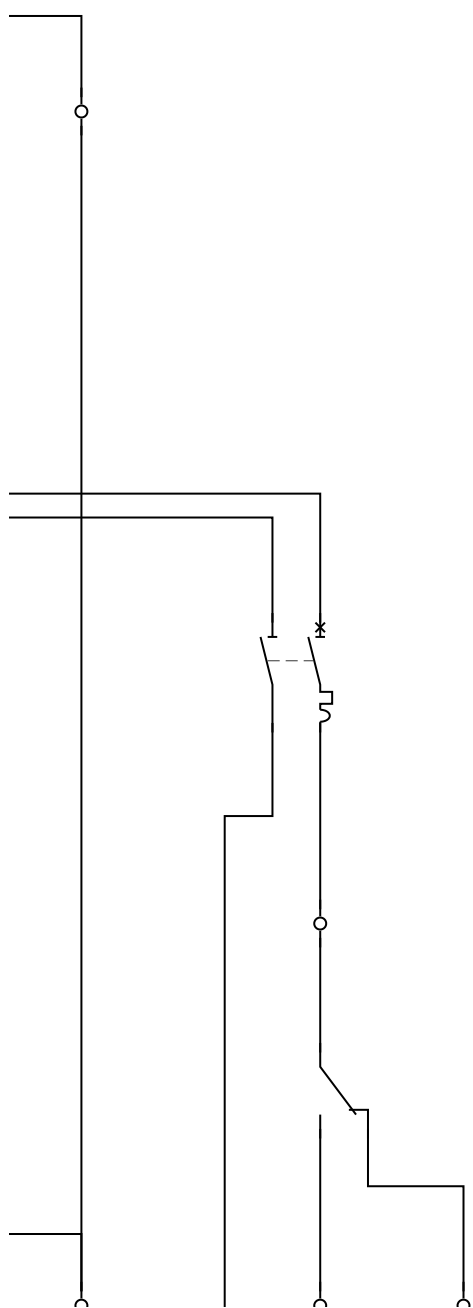

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler


zone 4 sur 6 : en bas, à gauche

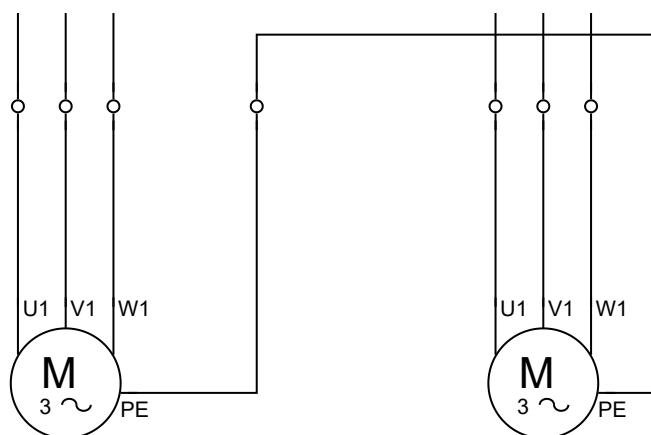

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler


zone 5 sur 6 : en bas, au centre

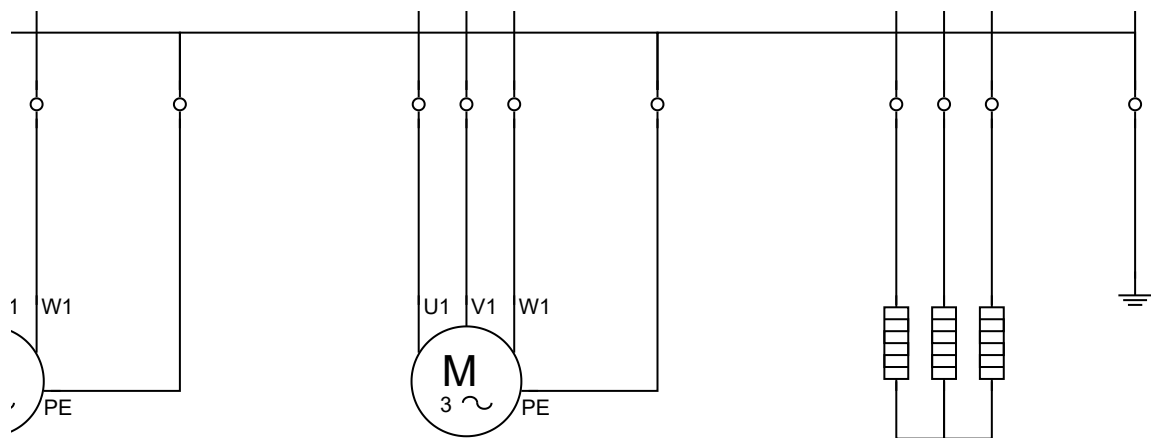

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

zone 6 sur 6 : en bas, à droite

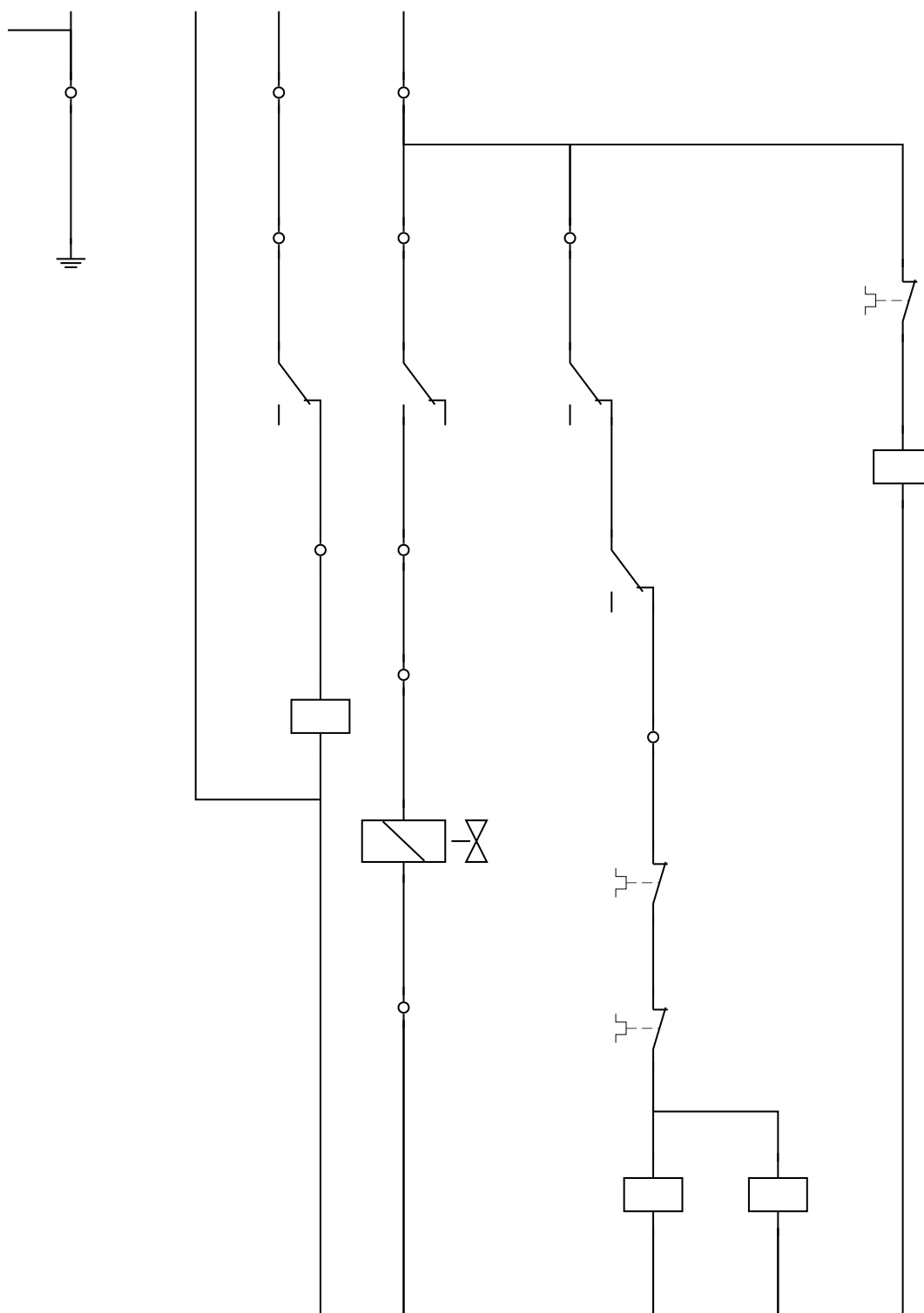

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

B Câbler sur l'écran

étapes 1 à 3 · 107 fils

Colorier, repérer, câbler : le logiciel compte pour vous **les aides** et **les fils refusés** ; le niveau (0 à 4) s'affiche au contrôle.

C 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1, puis Q2, puis Q3, puis Q4, puis Q5, puis Q6	
2. Basculer HD	
3. Basculer TFD	
4. Basculer TH	
5. Basculer PSL	
6. Basculer PZH	
7. Déclencher F1	
8. Déclencher F2	
9. Déclencher F3	

D Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : _____ / 4 · aides : _____


Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E 5 Réaliser : sur la platine

le professeur contrôle

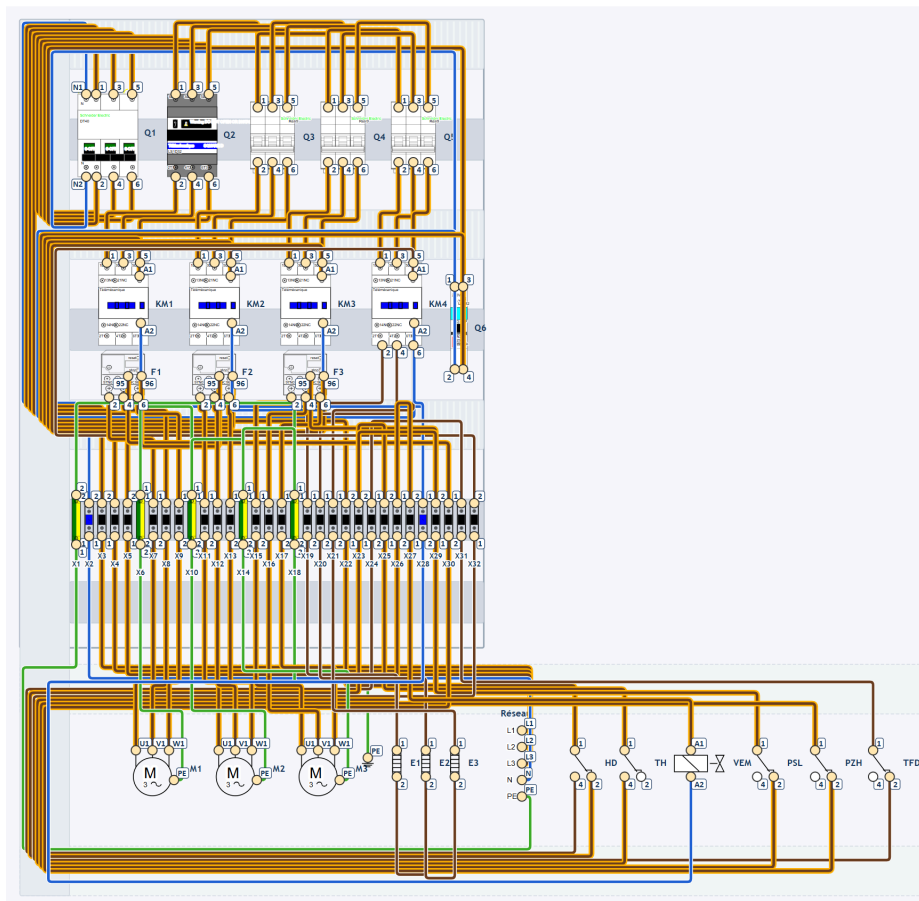

Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1, KM2, KM3 collés · M1 tourne, sens direct · M2 tourne, sens direct · M3 tourne, sens direct · VEM ouverte).

- | | |
|---|--|
| 1. ☐ Hors tension : câbler, serrer. | 4. ☐ EPI , professeur prévenu . |
| 2. ☐ Auto-contrôle au schéma. | 5. ☐ L'essai (partie C). |
| 3. ☐ Le professeur contrôle. | 6. ☐ Consigner , ranger. |