

|          |                                                                                                                     |       |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| PALIER   | Avancé                                                                                                              | POSTE | Tablette, puis la platine |
| EXERCICE | Câblage n° 9 : groupe pump-down, la puissance — compresseur, deux ventilateurs, quatre départs sous un tétrapolaire |       |                           |
| ÉLÈVE    |                                                                                                                     | DATE  |                           |

## Le but

Câbler ce schéma **fil par fil** : chaque fil sur l'écran, puis sur la platine. Puis l'essayer.



Scannez

## A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

## Mon parcours : cinq étapes


la barre du haut de l'écran

| ÉTAPE      | CE QUE JE FAIS                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Colorier | Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.            |
| 2 Repérer  | Je numérote les bornes du schéma.                                            |
| 3 Câbler   | Un fil à l'écran, puis le même sur ma platine ; je le note dans le carnet.   |
| 4 Essayer  | Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.       |
| 5 Réaliser | Le carnet est fini : je contrôle ma platine, le professeur autorise l'essai. |

**CAP IFCA** — tâches T10 · T12 · T13 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 —  
**Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

## Le schéma à câbler


zone 1 sur 3 : en haut

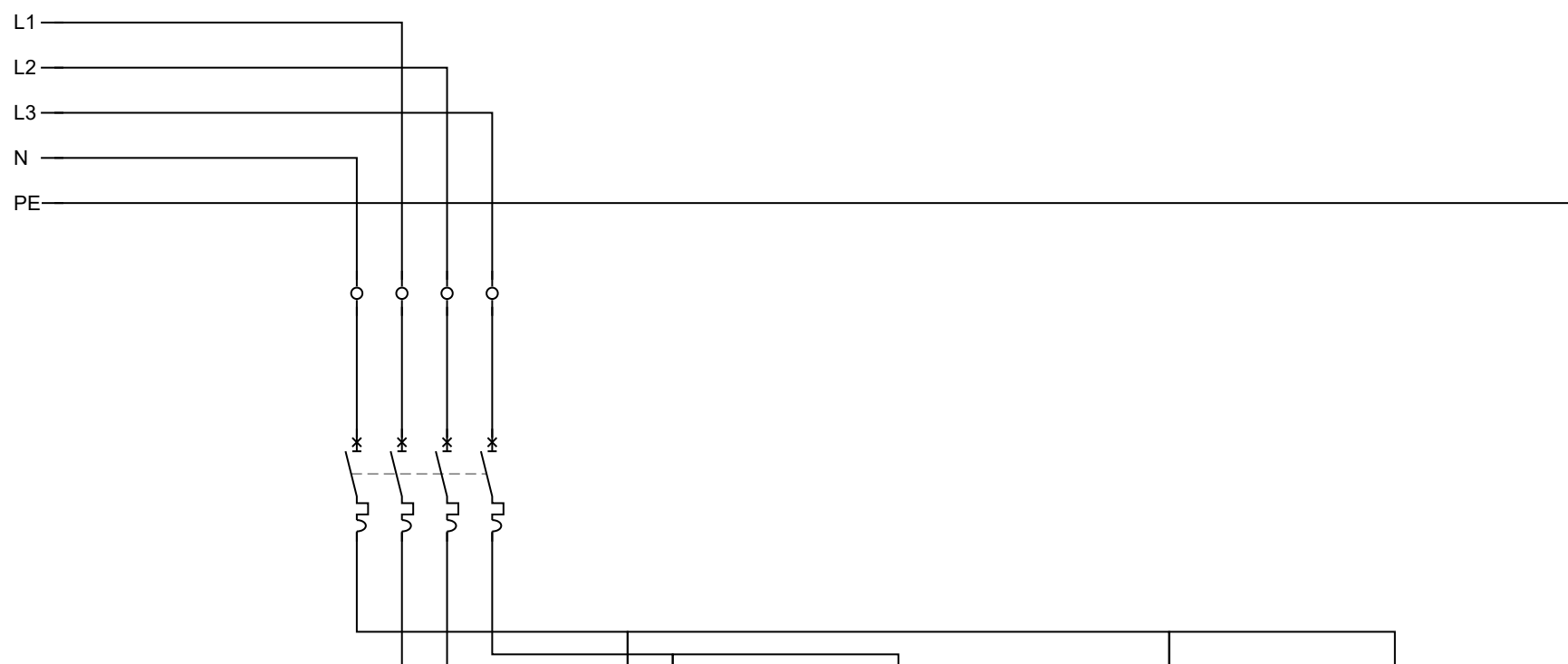

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

# Le schéma à câbler


zone 2 sur 3 : au milieu

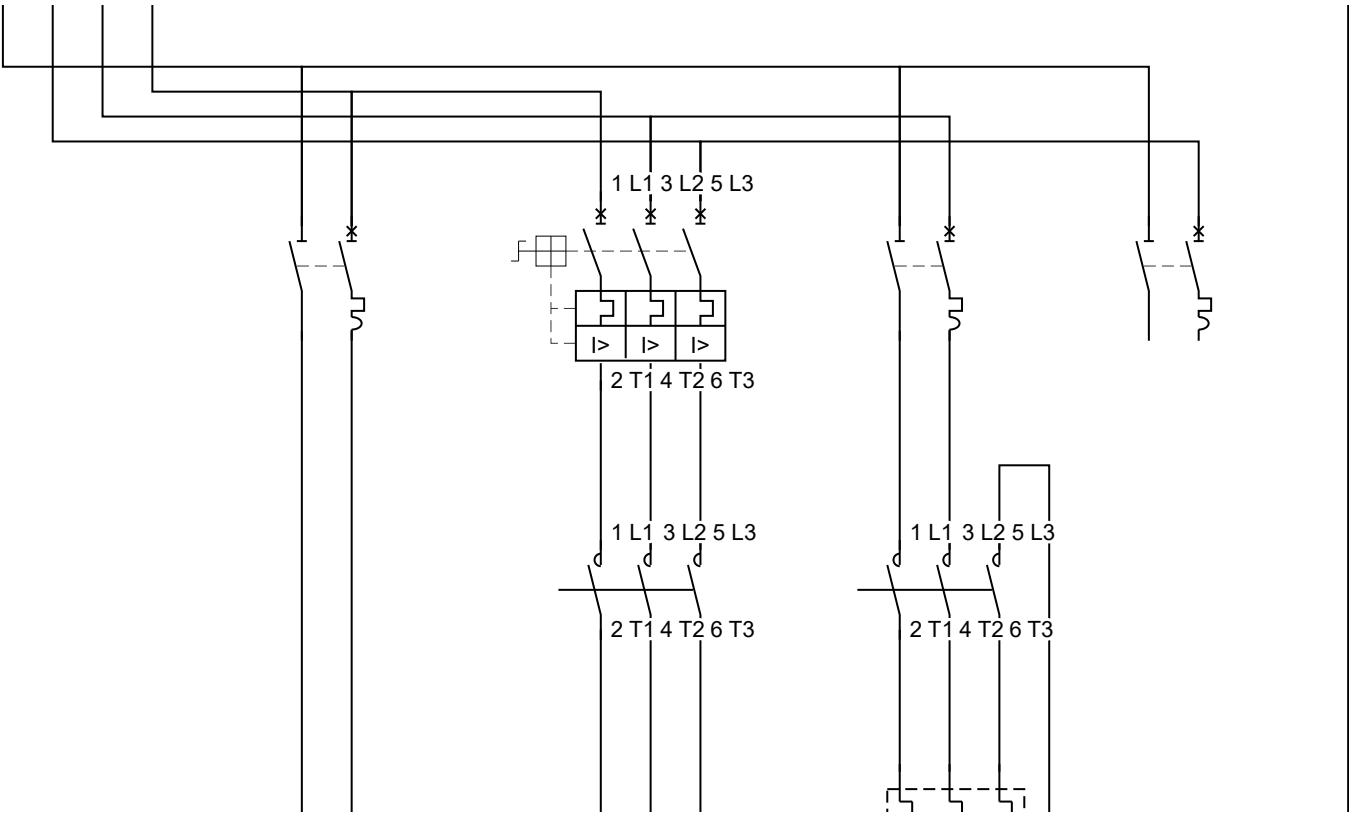

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

## Le schéma à câbler

zone 3 sur 3 : en bas

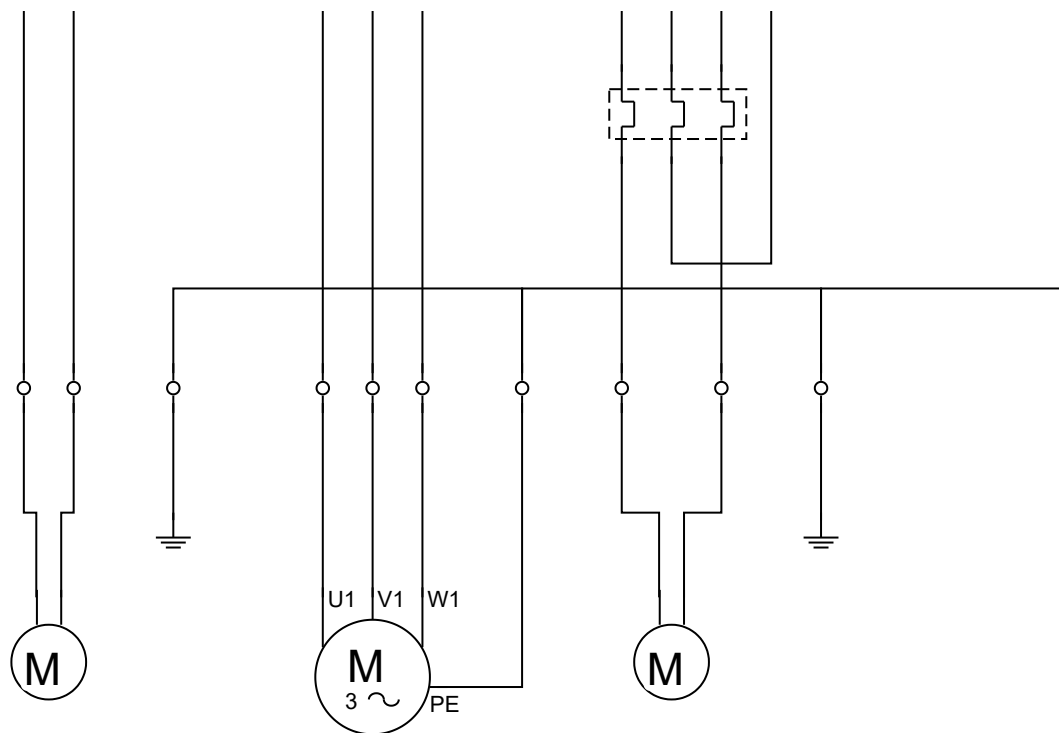

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

## B Le carnet de câblage

47 fils

Un fil à la fois : trouvez-le et posez-le à l'écran, écrivez ses deux bornes et sa couleur, cochez, puis posez-le sur votre platine, hors tension, et cochez.

| FIL | DE (REPÈRE, BORNE) | À (REPÈRE, BORNE) | COULEUR | POSÉ À L'ÉCRAN           | POSÉ SUR LA PLATINE      |
|-----|--------------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 1   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**B** Le carnet de câblage (suite)

47 fils

| FIL | DE (REPÈRE,<br>BORNE) | À (REPÈRE,<br>BORNE) | COULEUR | POSÉ À<br>L'ÉCRAN        | POSÉ SUR<br>LA<br>PLATINE |
|-----|-----------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 16  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 17  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 18  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 19  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 20  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 21  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 22  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 23  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 24  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 25  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 26  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 27  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 28  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 29  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 30  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 31  |                       |                      |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |

**B** Le carnet de câblage (suite)

47 fils

| FIL | DE (REPÈRE, BORNE) | À (REPÈRE, BORNE) | COULEUR | POSÉ À L'ÉCRAN           | POSÉ SUR LA PLATINE      |
|-----|--------------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 32  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 37  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 38  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 41  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 42  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 43  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 44  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 45  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 46  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 47  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**C** 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

| JE FAIS                                              | J'OBSERVE |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Enclencher Q1, puis Q2, puis Q3, puis Q4, puis Q5 |           |
| 2. Fermer à la main KM1 + KM2                        |           |

**D** Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : \_\_\_\_\_ / 4 · aides : \_\_\_\_\_


Disjoncté : **oui** / **non** · protection : \_\_\_\_\_

Fil en cause : \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_

Réussi au \_\_\_\_\_ essai

**E 5 Réaliser : sur la platine**

**le professeur contrôle**

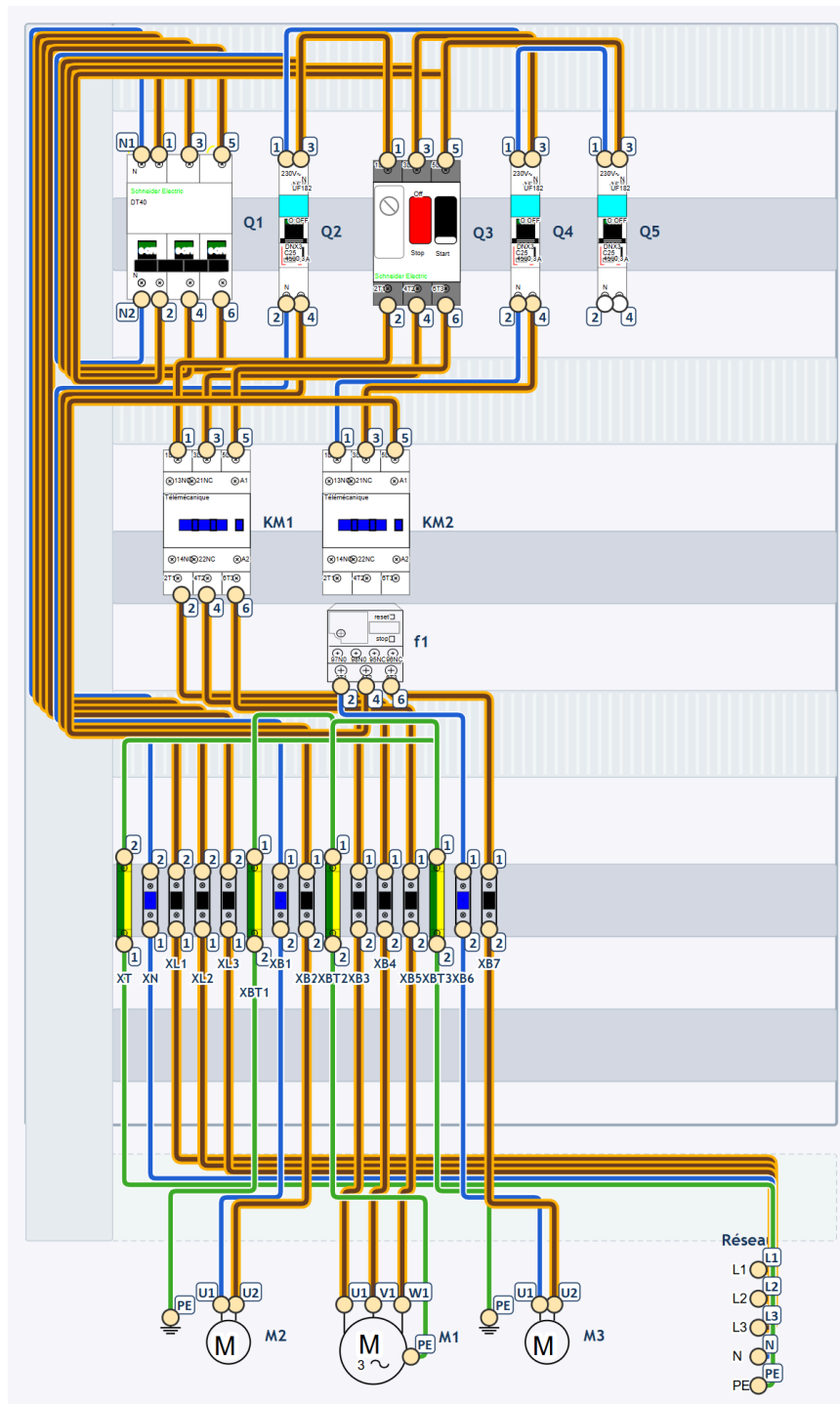

Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1, KM2 collés · M2 tourne · M1 tourne, sens inverse · M3 tourne).

- |                                                                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. <input type="checkbox"/> <b>Hors tension</b> : les fils du carnet sont sur la platine, serrés. | 4. <input type="checkbox"/> <b>EPI</b> , professeur <b>prévenu</b> . |
| 2. <input type="checkbox"/> Auto-contrôle au schéma.                                              | 5. <input type="checkbox"/> L'essai (partie C).                      |
| 3. <input type="checkbox"/> Le <b>professeur</b> contrôle.                                        | 6. <input type="checkbox"/> <b>Consigner</b> , ranger.               |

## F Mon matériel

cochez ce que vous avez

- |                                                                     |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Q1</b> Disjoncteur de tête tétrapolaire | <input type="checkbox"/> <b>f1</b> Relais thermique             |
| <input type="checkbox"/> <b>Q2, Q4</b> Disjoncteur 1P+N             | <input type="checkbox"/> <b>M2</b> Ventilateur de l'évaporateur |
| <input type="checkbox"/> <b>Q3</b> Disjoncteur moteur               | <input type="checkbox"/> <b>M1</b> Compresseur                  |
| <input type="checkbox"/> <b>Q5</b> Disjoncteur de commande          | <input type="checkbox"/> <b>M3</b> Ventilateur du condenseur    |
| <input type="checkbox"/> <b>KM1, KM2</b> Contacteur                 | <input type="checkbox"/> <b>X...</b> bornier (15 bornes)        |

## G Ma grille

0 = non observé : le professeur le note

| JE ME POSITIONNE                            | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Préparer et sécuriser l'intervention        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Câbler, raccorder selon le schéma           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler, mettre en service, rendre compte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Savoir-être : la sécurité                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Savoir-être : la rigueur et le soin         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |