

PALIER	Niveau 1	POSTE	Tablette, puis la platine
EXERCICE	Va-et-vient : disjoncteur 1P+N, deux inverseurs, lampe et sa masse		
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'**essayer**, puis le **réaliser** sur la platine.



Scannez

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.


Mon parcours : cinq étapes

la barre du haut de l'écran

ÉTAPE	CE QUE JE FAIS
1 Colorier	Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.
2 Repérer	Je numérote les bornes du schéma.
3 Câbler	Je pose les fils : je touche une borne, puis l'autre.
4 Essayer	Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.
5 Réaliser	La platine réelle, hors tension : le professeur contrôle avant d'enclencher.

CAP IFCA — tâches T10 · T12 · T13 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 —
Bac Pro MFER — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

Le schéma à câbler

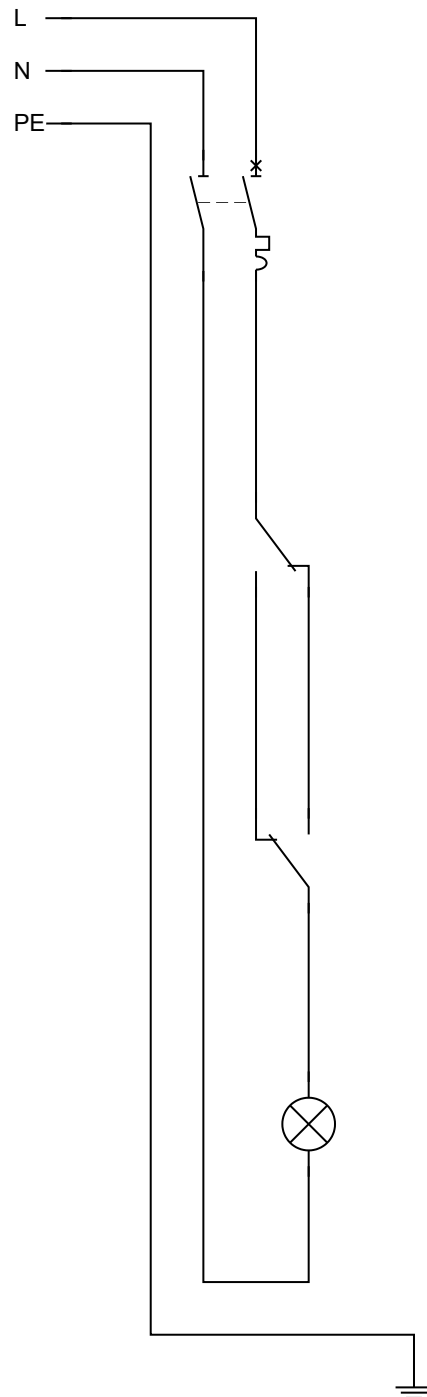

Lisez les numéros de bornes sur ce schéma, puis retrouvez-les à l'écran.

B Câbler sur l'écran

étapes 1 à 3 · 8 fils

Colorier, repérer, câbler : le logiciel compte pour vous **les aides** et **les fils refusés** ; le niveau (0 à 4) s'affiche au contrôle.

C 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1	
2. Basculer S1	
3. Basculer S2	

D Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : _____ / 4 · aides : _____


Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E 5 Réaliser : sur la platine

le professeur contrôle

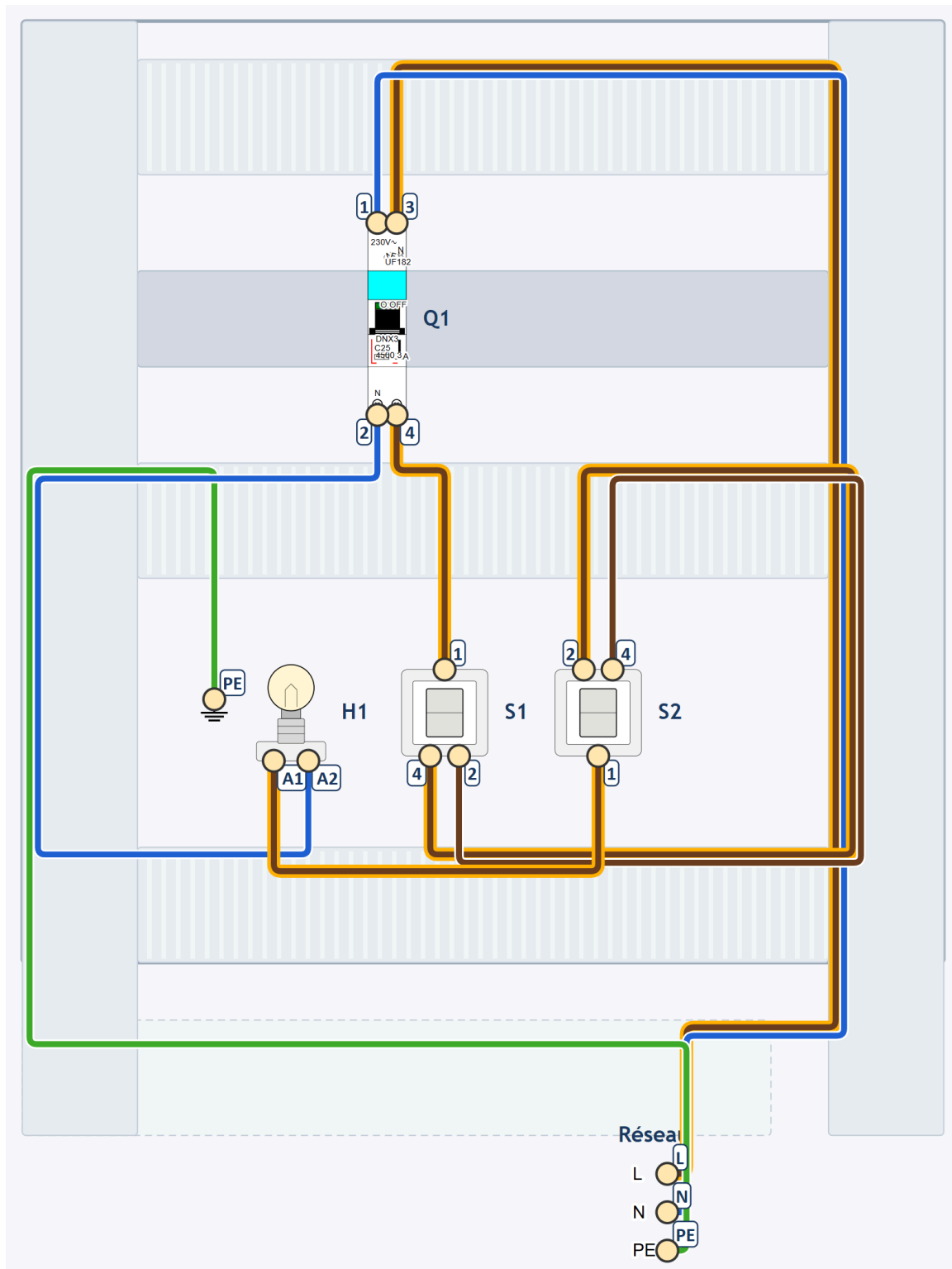

Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (H1 allumée).

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai (partie C).
6. ☐ **Consigner**, ranger.