


PALIER	Expert	POSTE	Tablette, puis la platine
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran,
l'essayer, puis le réaliser sur la
platine.



Scannez

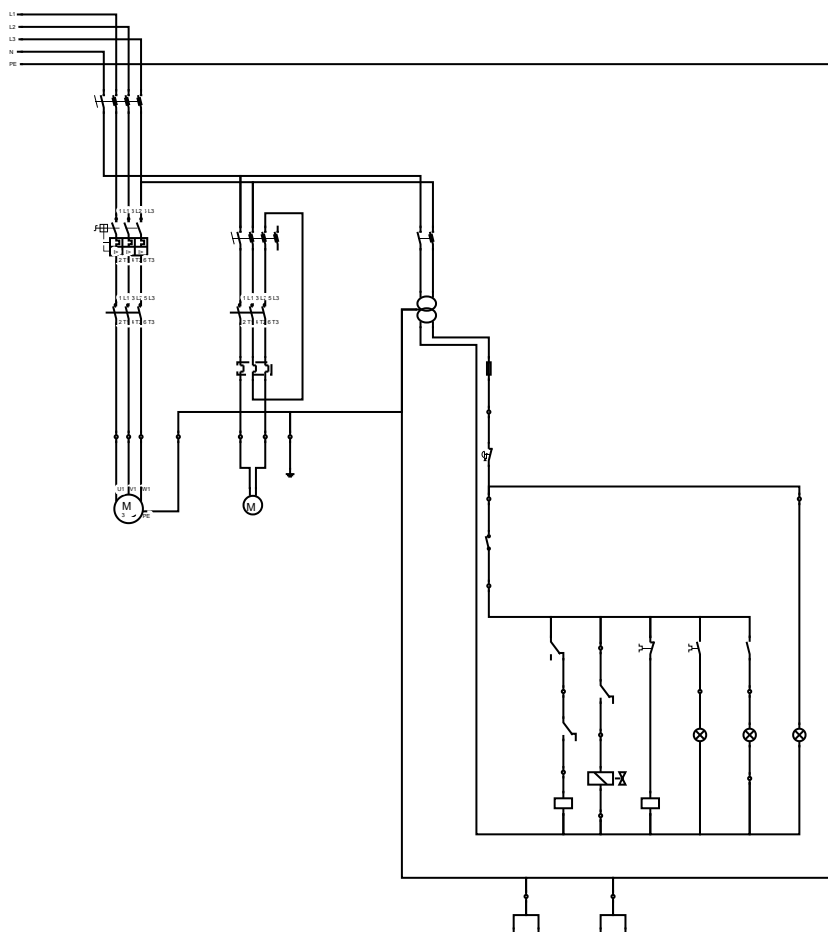

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

B Câbler sur l'écran

77 fils

☐ Colorier ☐ Repérer ☐ Câbler ☐ Contrôler

Niveau : ____ / 4 · aides : ____

C Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q0, puis Q1, puis Q2, puis F0, puis F1	
2. Fermer S1	
3. Basculer B1	
4. Basculer B2	
5. Basculer B3	
6. Déclencher F2	
7. Enfoncer S0	
8. Réarmer S0	
9. Ouvrir S1	


D Mon compte rendu

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E Pour de vrai, sur la platine

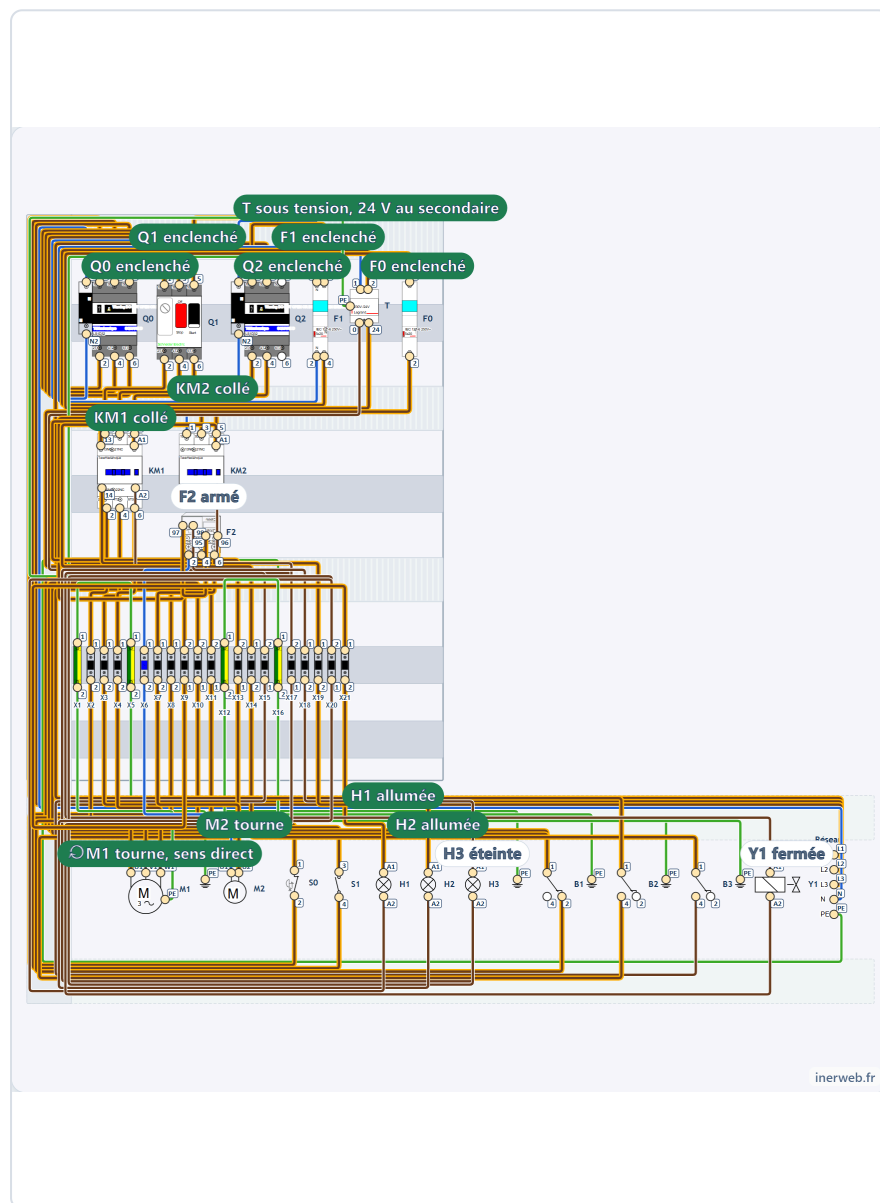

Ce que vous devez obtenir

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai de la feuille 2.
6. ☐ **Consigner**, ranger.