

Câblage n° 10 : le sujet national EP2 2022, la puissance – porte-fusibles, disjoncteur moteur, pontage du thermique, transformateur

Feuille élève




PALIER	Expert	POSTE	Tablette, puis la platine
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'essayer, puis le réaliser sur la platine.



Scannez

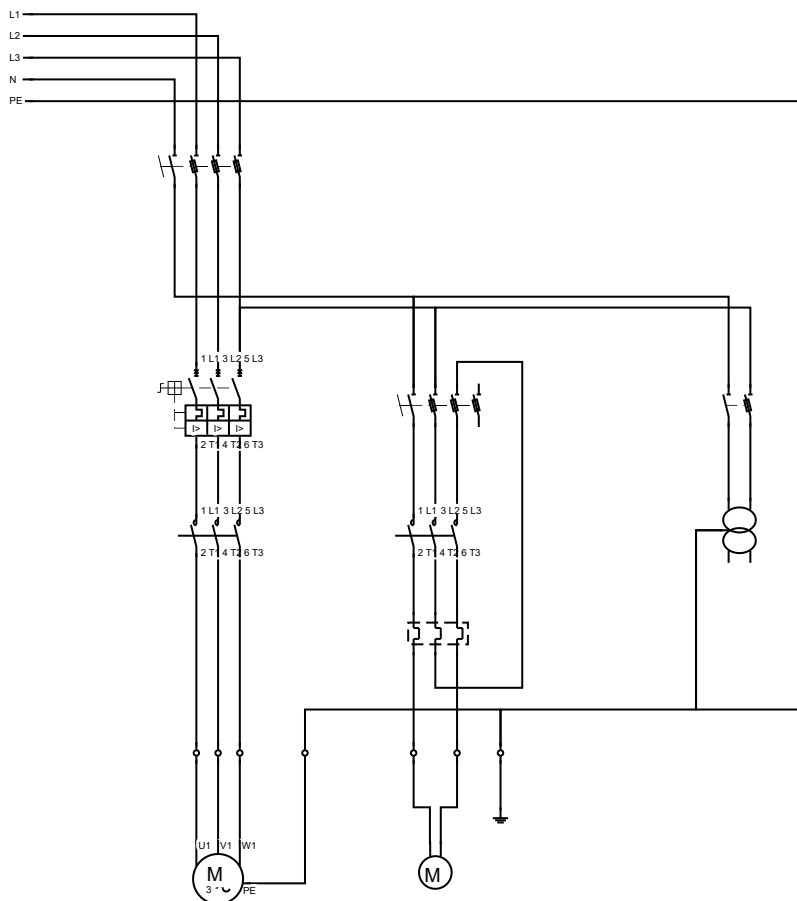

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

B Câbler sur l'écran

38 fils

☐ Colorier ☐ Repérer ☐ Câbler ☐ Contrôler

Niveau : ____ / 4 · aides : ____

C Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q0, puis Q1, puis Q2, puis F1	
2. Fermer à la main KM2	
3. Fermer à la main KM1 + KM2	


D Mon compte rendu

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : ____

Fil en cause : ____ → ____

Réussi au ____ essai

E Pour de vrai, sur la platine

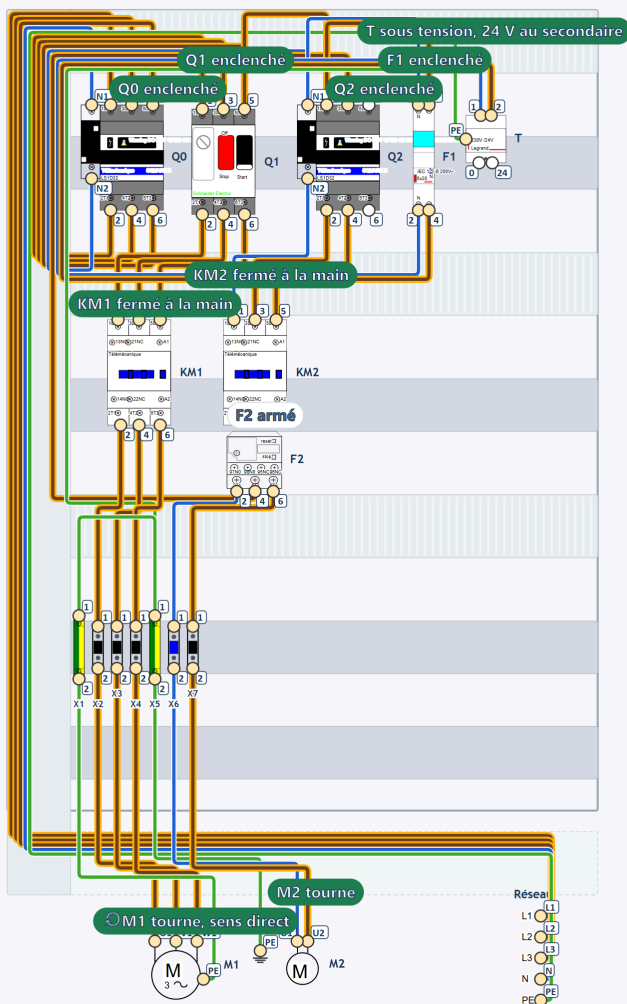

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai de la feuille 2.
6. ☐ **Consigner**, ranger.

Ce que vous devez obtenir