


PALIER	Expert	POSTE	Tablette, puis la platine
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'essayer, puis le réaliser sur la platine.



Scannez

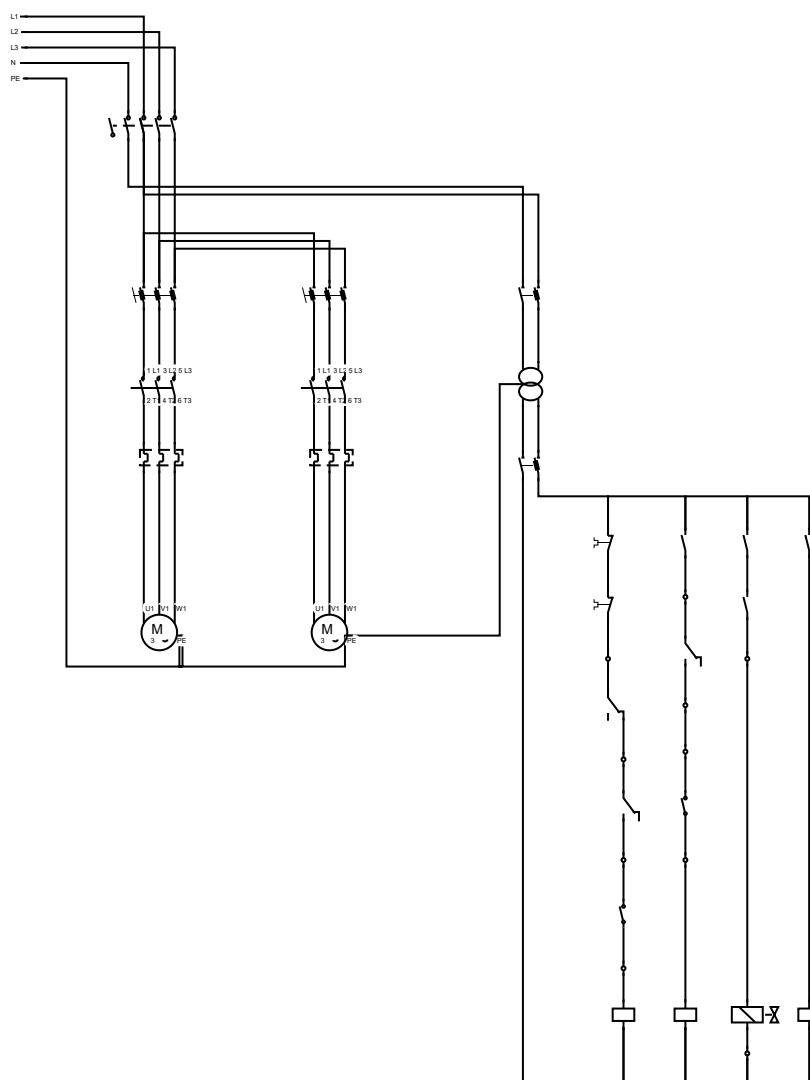

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

B Câbler sur l'écran

66 fils

☐ Colorier ☐ Repérer ☐ Câbler ☐ Contrôler

Niveau : _____ / 4 · aides : _____

C Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1, puis Q2, puis Q3, puis F3, puis F4	
2. Fermer S2	
3. Fermer S3	
4. Basculer B1	
5. Basculer B2	
6. Basculer B3	
7. Déclencher F1	
8. Déclencher F2	
9. Ouvrir S2	
10. Ouvrir S3	


D Mon compte rendu

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E Pour de vrai, sur la platine

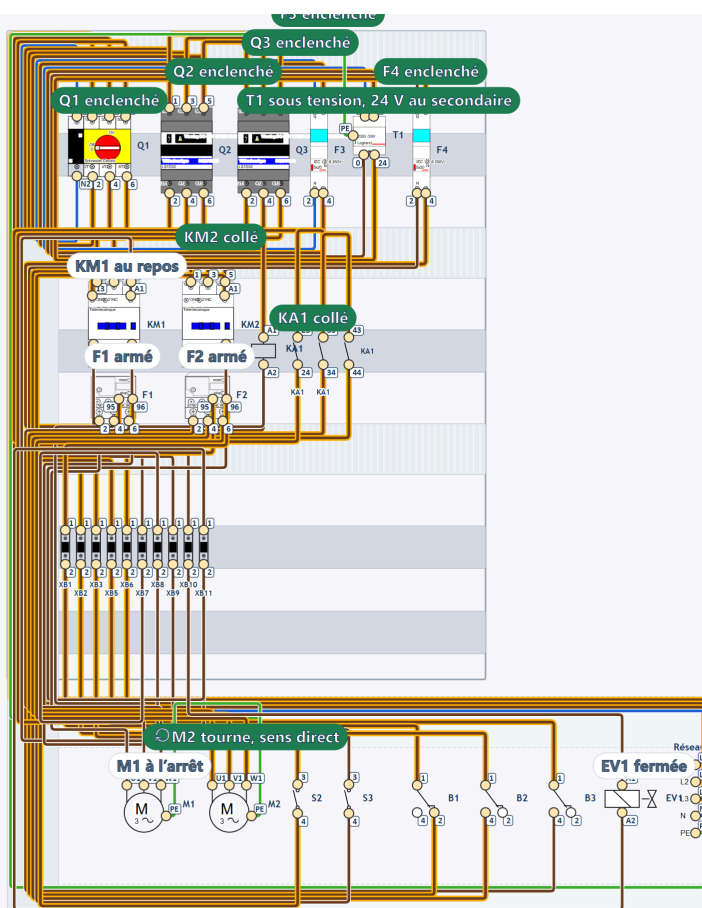

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai de la feuille 2.
6. ☐ **Consigner**, ranger.

Ce que vous devez obtenir