


PALIER	Expert	POSTE	Tablette, puis la platine
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'essayer, puis le réaliser sur la platine.



Scannez

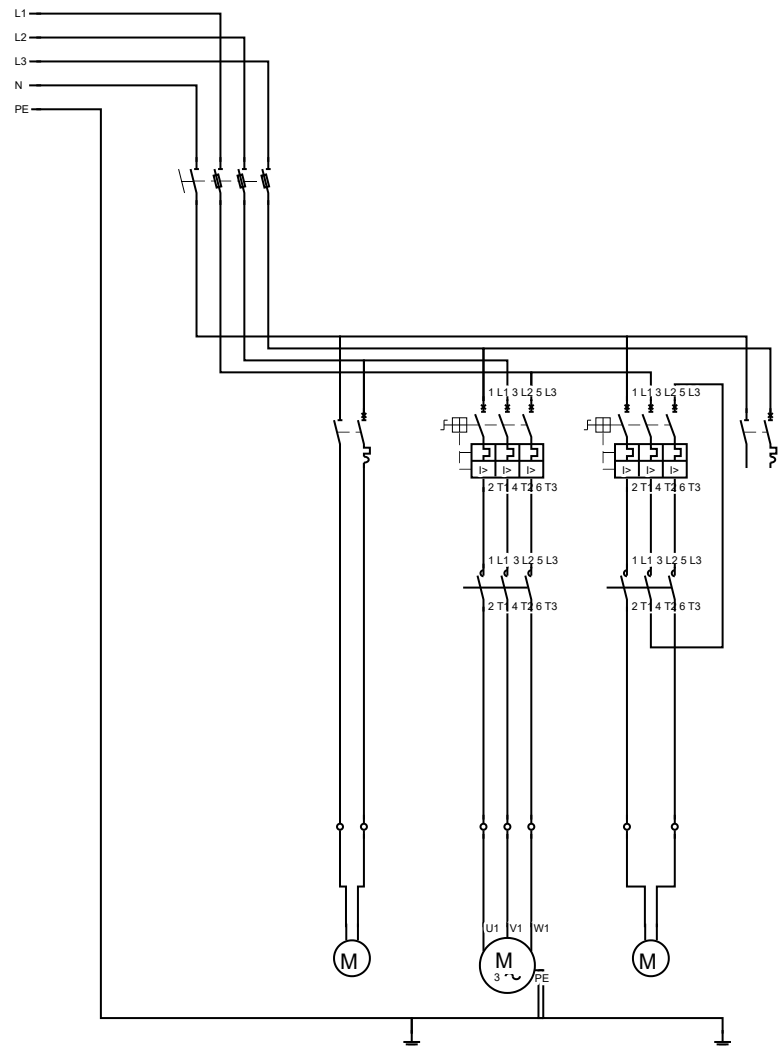

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

B Câbler sur l'écran

37 fils

☐ Colorier ☐ Repérer ☐ Câbler ☐ Contrôler

Niveau : ____ / 4 · aides : ____

C Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1, puis Q2, puis Q3, puis Q4, puis Q5	
2. Fermer à la main KM1	
3. Fermer à la main KM2	

D Mon compte rendu

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : ____


Fil en cause : ____ → ____

Réussi au ____ essai

Câblage n° 13 : CCF EP1 2021 (folio 10), la puissance – le ventilateur du condenseur repassé en 230 V mono, pontage dans le disjoncteur moteur

Feuille élève

E Pour de vrai, sur la platine

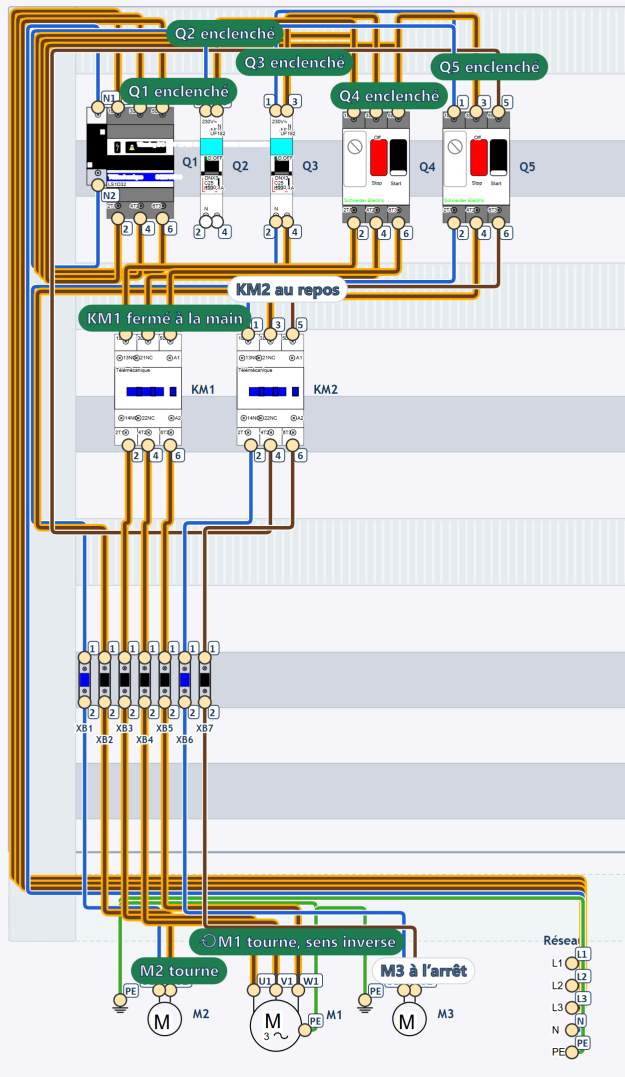

1. ☐ Hors tension : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le professeur contrôle.
4. ☐ EPI, professeur prévenu.
5. ☐ L'essai de la feuille 2.
6. ☐ Consigner, ranger.

Ce que vous devez obtenir