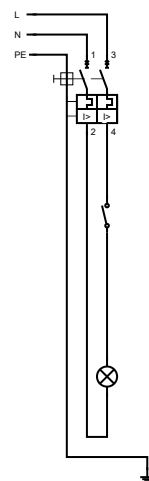


NIVEAU	CAP IFCA · Bac Pro MFER · 2de TNE	POSTE	Tablette ou ordinateur · 30 min
TUTORIEL	Prise en main du câblage virtuel — l'allumage simple, guidé pas à pas		
ÉLÈVE		DATE	

Ce que vous allez faire

Le logiciel **Câblage virtuel** vous apprend à lire un schéma et à poser les fils sur les bornes, avant la vraie platine.

Une bulle orange vous dit quoi faire et attend votre geste. Vous ferez pour de bon **l'allumage simple** : un disjoncteur, un interrupteur, une lampe.



L, N, PE → Q1 (neutre à gauche) → S1 → H1 et sa masse



Scannez : le tutoriel s'ouvre sur la tablette.

inerweb.fr/cablage-virtuel → Prise en main

ON DONNE

- Une tablette ou un ordinateur
- Cette feuille, un stylo

ON EXIGE

- Suivre la bulle, sans sauter d'étape
- Lire les **numéros** avant de poser un fil
- Recopier vos niveaux au verso

CAP IFCA — tâche **T10** repérer, raccorder les réseaux électriques · compétences **C3.6** câbler, repérer · **C3.7** contrôler · savoir **S5.6** matériels électriques. **Bac Pro MFER** — tâches **A1T2 A2T2 A2T4** câbler, raccorder · savoirs **S3 S4 S5** · compétence **C2**.

Fini ? Refaites l'allumage simple en mode **Réel**, sans la bulle (chapitre « Initiation domestique »). Puis, si le professeur le demande : **pour de vrai**, feuille 3.

A Les douze étapes du tutoriel

cochez au fur et à mesure

- | | |
|--|---|
| 1. ☐ Colorier un fil (L, N ou PE) | 7. ☐ Supprimer un fil, le reposer |
| 2. ☐ Colorier les autres, contrôler | 8. ☐ Poser les fils qui restent |
| 3. ☐ Repérer une borne (son numéro) | 9. ☐ Lire le résultat (niveau 0 à 4) |
| 4. ☐ Repérer les autres, contrôler | 10. ☐ Passer en vue réelle |
| 5. ☐ Poser le premier fil | 11. ☐ Choisir le mode Réel |
| 6. ☐ Demander de l'aide (comptée !) | 12. ☐ Câbler comme à l'examen, contrôler |

B Mon compte rendu

ce que l'écran affiche

TEMPS	NIVEAU (0 À 4)	AIDES DEMANDÉES	FILS REFUSÉS	RÉSEAUX JUSTES
1 Colorier			—	—
2 Repérer			—	—
3 Câbler, guidé				/ 6
4 Câbler, réel (vue réelle)		—	—	/ 6
5 Sur la platine (feuille 3)		niveau donné par le professeur · lampe allumée : oui / non		


C Ce que j'ai retenu

entourez ou complétez

- Bornes du haut : numéros **impairs** / **pairs** ; bornes du bas : **impairs** / **pairs**.
- Sur un 1P+N, le neutre est sur le pôle de **gauche** / **droite**, câblé en _____.
- Le courant **ressort** par la borne _____ et **entre** dans l'appareil suivant par la _____.
- Le vert-jaune s'appelle _____ ; il va à la _____ de la lampe.
- Le plus difficile pour moi : _____

D Pour de vrai, sur la platine

si le professeur le demande

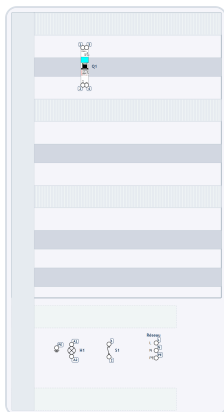

Sur le rail du haut : Q1, le disjoncteur 1P+N, **neutre à gauche**.

Sous la platine (mur ou panneau d'essai) : l'arrivée L N PE, S1, H1 et sa masse. Les fils passent par la goulotte de gauche, comme à l'écran : mêmes repères, mêmes numéros.

Plan d'implantation

REP.	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	QTÉ
Q1	Disjoncteur 1P+N	16 A courbe C, 2 modules, neutre à gauche (DNX ³ 406785)	1
S1	Interrupteur	Unipolaire 10 A, saillie, bornes 1 et 2	1
H1	Luminaire classe I	Hublot ou douille avec borne PE, lampe 230 V	1
—	Conducteurs 1,5 mm ²	H07V-U marron, bleu, vert-jaune, 1 m de chaque	3
—	Platine, rail, goulotte	Celle de l'atelier, arrivée L N PE sur bornes	1

E Dans l'ordre, hors tension

cochez

- ☐ **Hors tension**, cadenas ; Q1 sur le rail, **neutre à gauche** ; S1 et H1 à leur place.
- ☐ Les 6 fils dans l'ordre du logiciel : L → Q1:3 · N → Q1:1 · Q1:4 → S1:1 · S1:2 → H1:A1 · Q1:2 → H1:A2 · PE → masse.
- ☐ **Couleurs** justes, dénudage court, aucun cuivre visible ; **serrage** : on tire, rien ne bouge.
- ☐ **Contrôle du professeur**, mise sous tension **par lui seul**. Essai : S1 allume H1.

Le professeur note le niveau (0 à 4) dans le compte rendu de la feuille 2, ligne 5.