

NIVEAU	CAP IFCA · Bac Pro MFER	POSTE	Tablette, puis la platine
EXERCICE	Câblage n° 1 — la commande : marche-arrêt à auto-maintien		
ÉLÈVE		DATE	


Le but

Essayez votre câblage sur l'écran.

Mal câblé, ça disjoncte : trouvez le fil.



Scannez

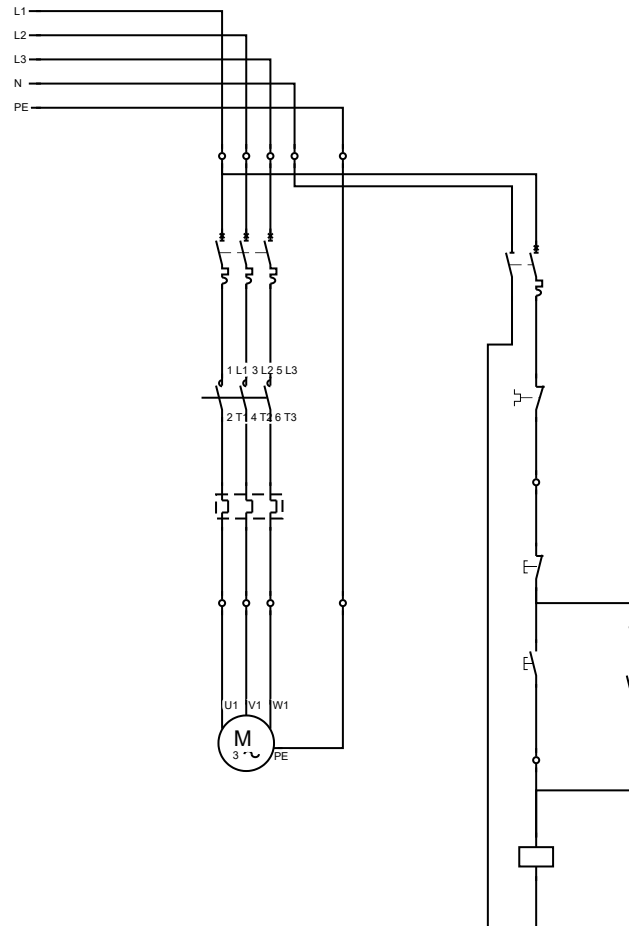

A La sécurité avant l'essai

1. Câblage **contrôlé**, EPI.
2. **Prévenir**.
3. **Q1**, puis **Q2**.
4. Jamais câbler **sous tension**.

CAP IFCA T12 · T13 · T15 · C2.4 · C3.7 · S5.6 · S6.2 — Bac Pro MFER A3T1 · A3T2 · A5T1 · C4 · C7 · C8 · C12 · S5 · S6

B L'essai sur l'écran

cochez

- | | |
|---|---|
| 1. ☐ ⚡ Mise sous tension | 5. ☐ Appuyer sur S1 : regarder |
| 2. ☐ Enclencher Q1, puis Q2 | 6. ☐ S2, puis F1 déclencher |
| 3. ☐ Maintenir S2 : regarder | 7. ☐ F1 réarmer |
| 4. ☐ Relâcher S2 : regarder | 8. ☐ Consigner |

C Ce que j'observe

1 = oui · 0 = non

CE QUE JE FAIS	S1	S2	F1 DÉCLENCHÉ	KM1 COLLÉ	M1 TOURNE
1. Rien, sous tension	0	0	0		
2. Je maintiens S2	0	1	0		
3. Je relâche S2	0	0	0		
4. J'appuie sur S1	1	0	0		
5. S2 puis F1 déclenché	0	0	1		

D Mon compte rendu

recopiez l'écran

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Message : _____

Fil en cause : _____ → _____


Aides : _____ · réussi au _____ essai

E Ce que j'ai compris

entourez ou complétez

1. S2 relâché, KM1 reste collé par son contact _____ : l'**auto-maintien**.
2. 95-96 est sur _____ ; il **s'ouvre** / **se ferme** si le moteur chauffe.
3. Défaut dans la commande : **Q1** / **Q2** déclenche, la plus **proche** / **lointaine**.
4. Deux phases croisées : le moteur tourne _____.

F Pour de vrai, sur la platine

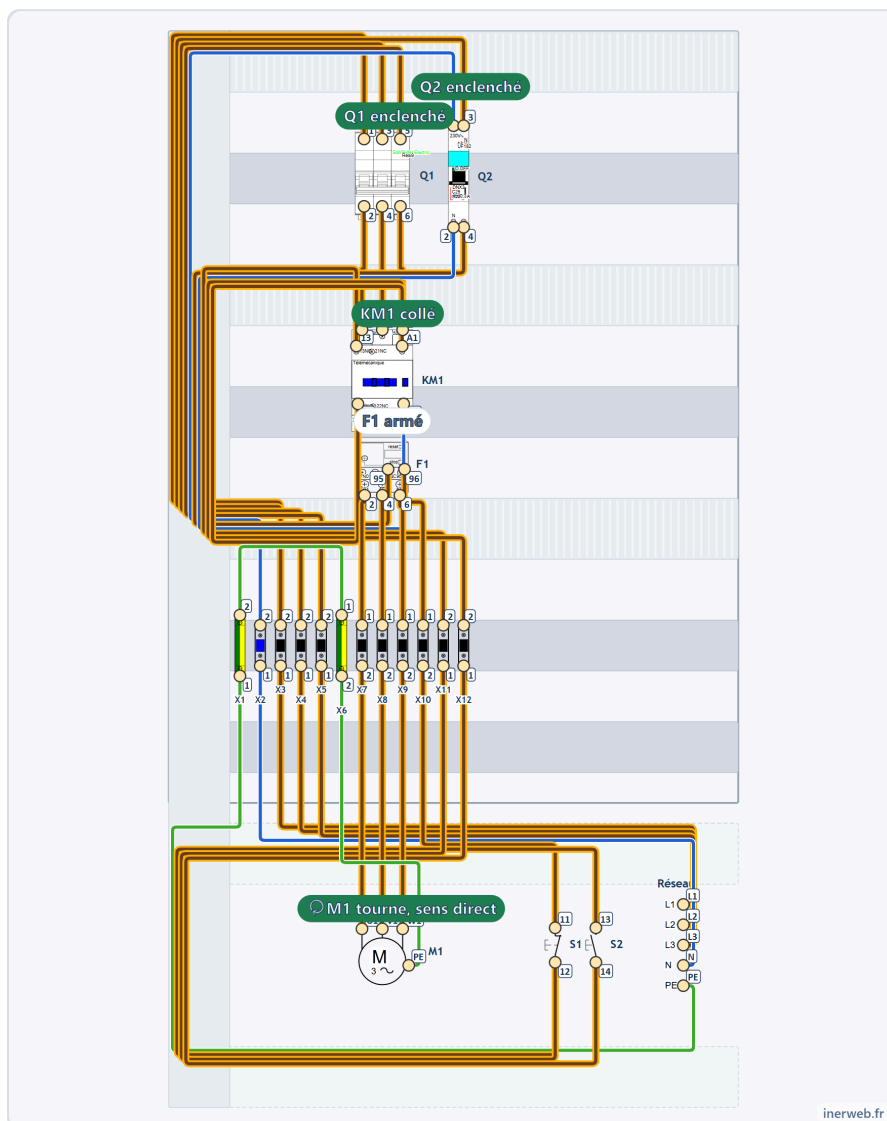

1. ☐ **Hors tension** : auto-contrôle, serrages.
2. ☐ Le **professeur** contrôle et autorise.
3. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
4. ☐ **Q1, Q2**, puis **S2**, relâcher, **S1**.
5. ☐ Test de **F1** : KM1 retombe.
6. ☐ **Consigner** : Q2, Q1, cadenas.

Ce que vous devez obtenir