


PALIER	Expert	POSTE	Tablette, puis la platine
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'essayer, puis le réaliser sur la platine.



Scannez

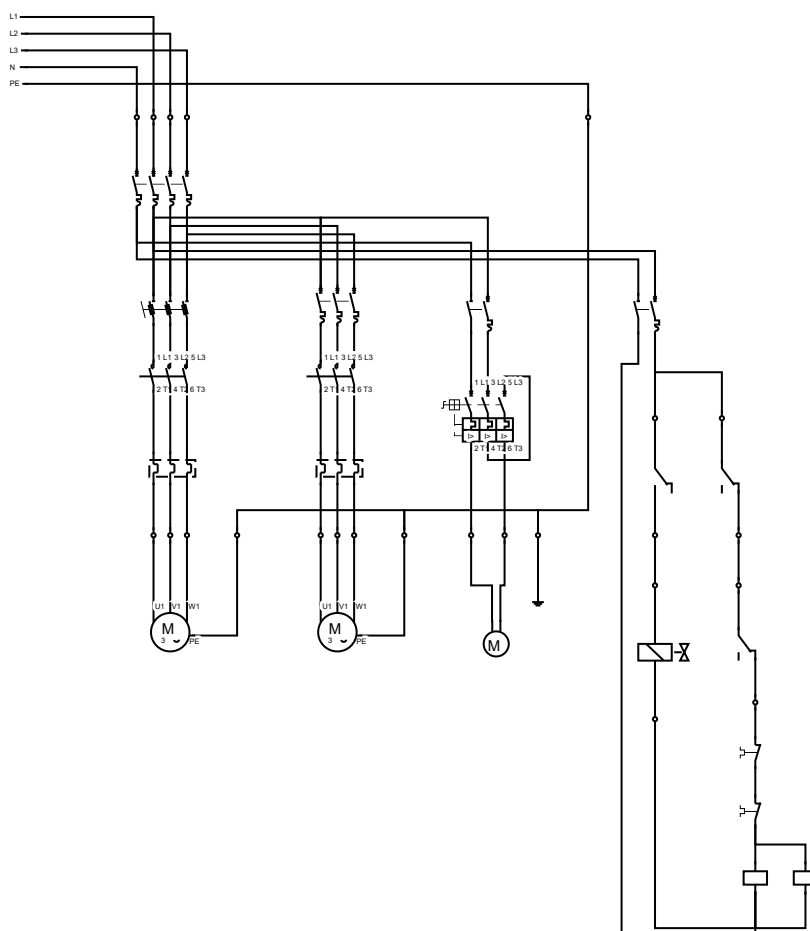

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

B Câbler sur l'écran

75 fils

☐ Colorier ☐ Repérer ☐ Câbler ☐ Contrôler

Niveau : ____ / 4 · aides : ____

C Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1, puis Q2, puis Q3, puis Q4, puis Q5, puis Q6	
2. Basculer TH	
3. Basculer PSL	
4. Basculer PZH	
5. Déclencher F1	
6. Déclencher F2	


D Mon compte rendu

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : ____

Fil en cause : ____ → ____

Réussi au ____ essai

E Pour de vrai, sur la platine

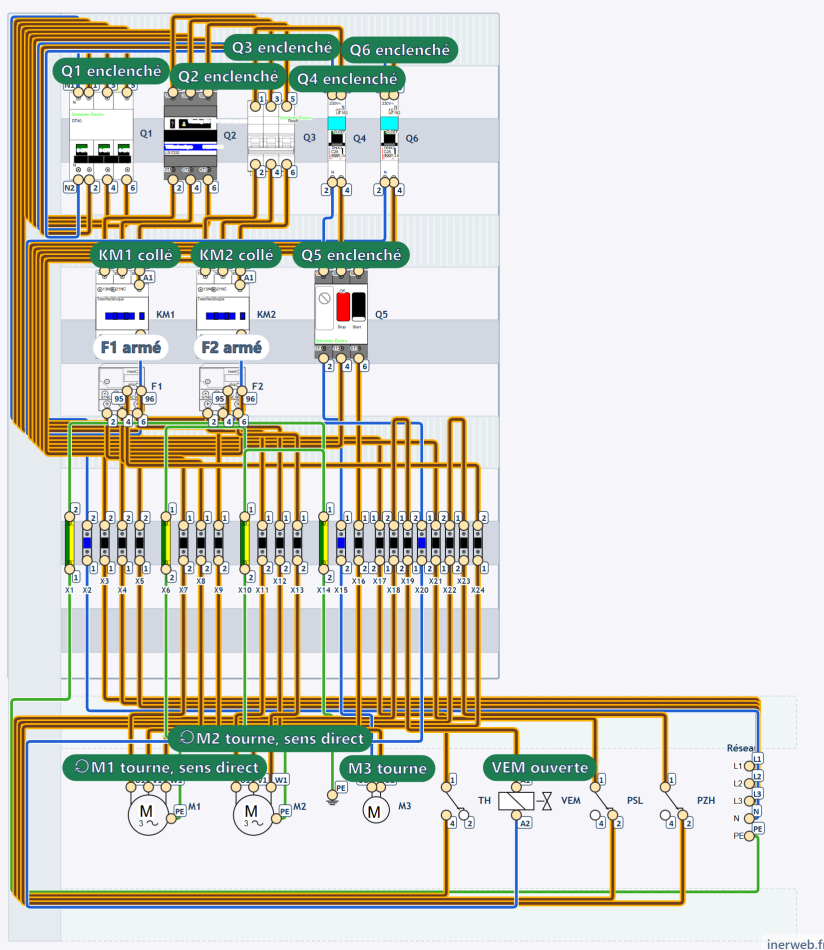

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai de la feuille 2.
6. ☐ **Consigner**, ranger.

Ce que vous devez obtenir