


|        |        |       |                           |
|--------|--------|-------|---------------------------|
| PALIER | Expert | POSTE | Tablette, puis la platine |
| ÉLÈVE  |        | DATE  |                           |

## Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'essayer, puis le réaliser sur la platine.



Scannez

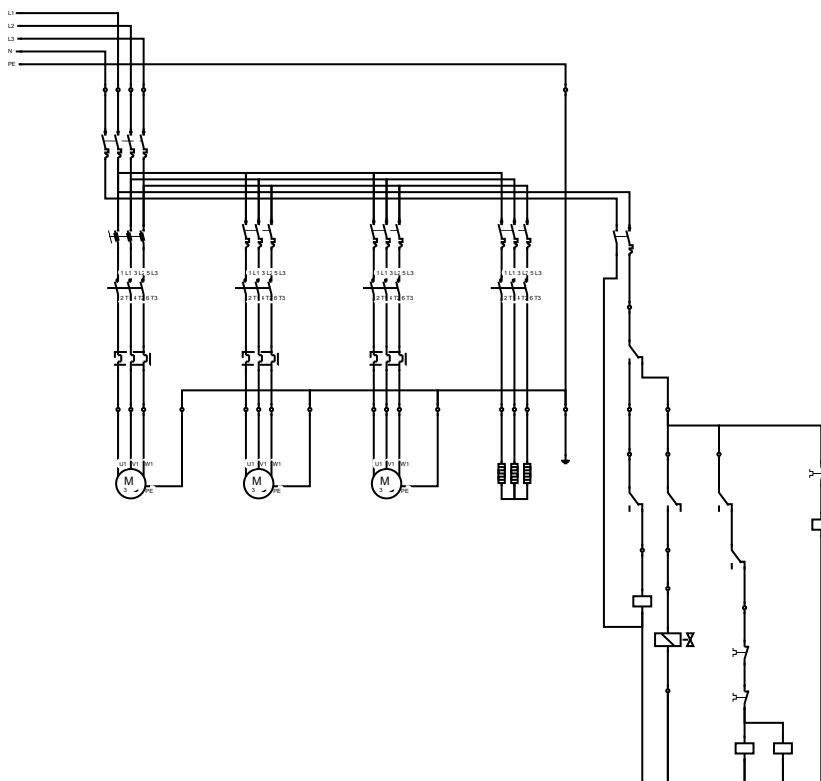

## A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

## B Câbler sur l'écran

107 fils

☐ Colorier ☐ Repérer ☐ Câbler ☐ Contrôler

Niveau : \_\_\_\_\_ / 4 · aides : \_\_\_\_\_

## C Essayer : ce que j'observe

les repères

| JE FAIS                                                       | J'OBSERVE |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Enclencher Q1, puis Q2, puis Q3, puis Q4, puis Q5, puis Q6 |           |
| 2. Basculer HD                                                |           |
| 3. Basculer TFD                                               |           |
| 4. Basculer TH                                                |           |
| 5. Basculer PSL                                               |           |
| 6. Basculer PZH                                               |           |
| 7. Déclencher F1                                              |           |
| 8. Déclencher F2                                              |           |
| 9. Déclencher F3                                              |           |


## D Mon compte rendu

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : \_\_\_\_\_

Fil en cause : \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_

Réussi au \_\_\_\_\_ essai

## E Pour de vrai, sur la platine

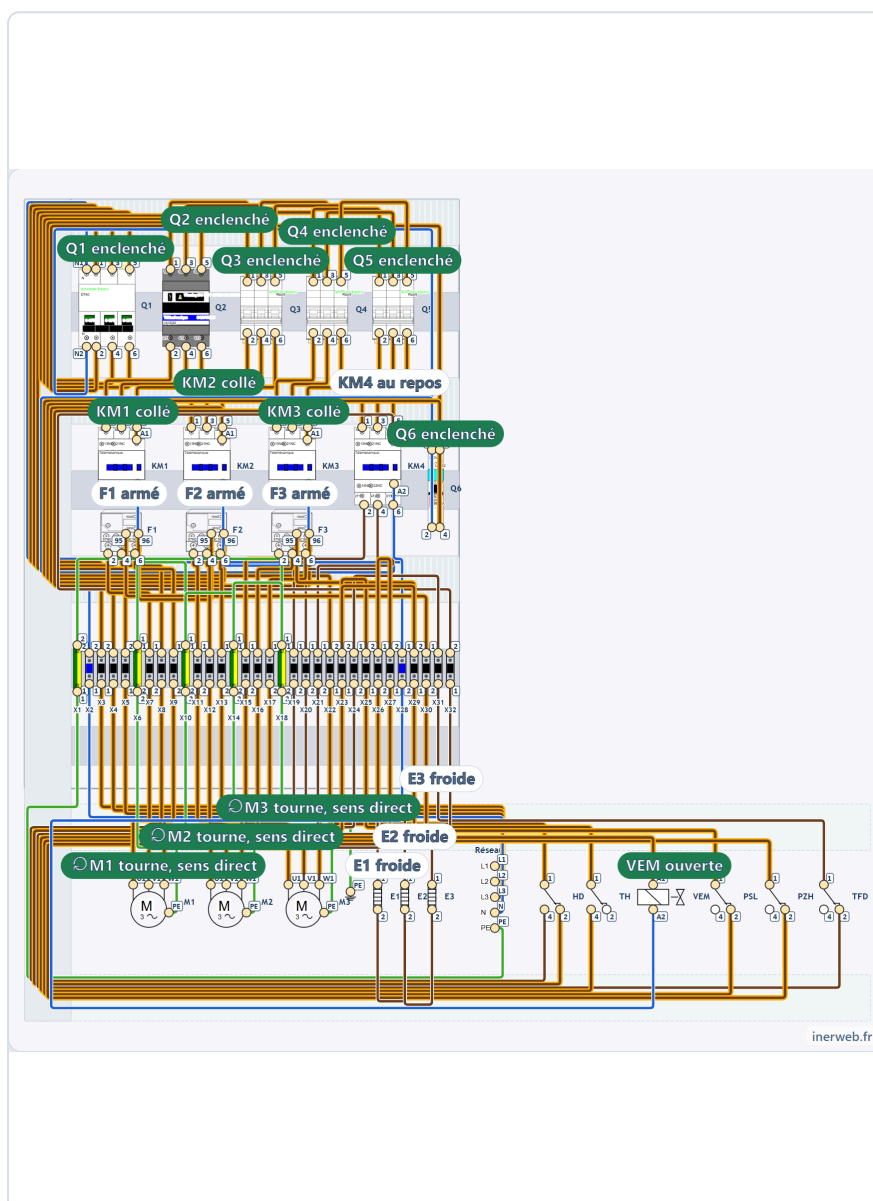

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai de la feuille 2.
6. ☐ **Consigner**, ranger.

Ce que vous devez obtenir