


|        |          |       |                           |
|--------|----------|-------|---------------------------|
| PALIER | Niveau 1 | POSTE | Tablette, puis la platine |
| ÉLÈVE  |          | DATE  |                           |

## Le but

Câbler ce schéma sur l'écran,  
l'essayer, puis le réaliser sur la platine.



Scannez

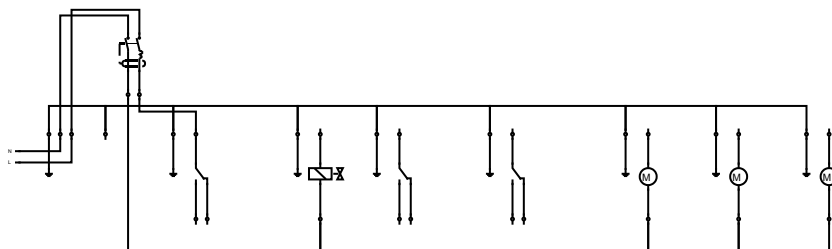

## A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

## B Câbler sur l'écran

50 fils

☐ Colorier ☐ Repérer ☐ Câbler ☐ Contrôler

Niveau : \_\_\_\_\_ / 4 · aides : \_\_\_\_\_

## C Essayer : ce que j'observe

les repères

| JE FAIS          | J'OBSERVE |
|------------------|-----------|
| 1. Enclencher Q1 |           |
| 2. Basculer TH   |           |
| 3. Basculer PSL  |           |
| 4. Basculer PZH  |           |


## D Mon compte rendu

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : \_\_\_\_\_

Fil en cause : \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_

Réussi au \_\_\_\_\_ essai

## E Pour de vrai, sur la platine

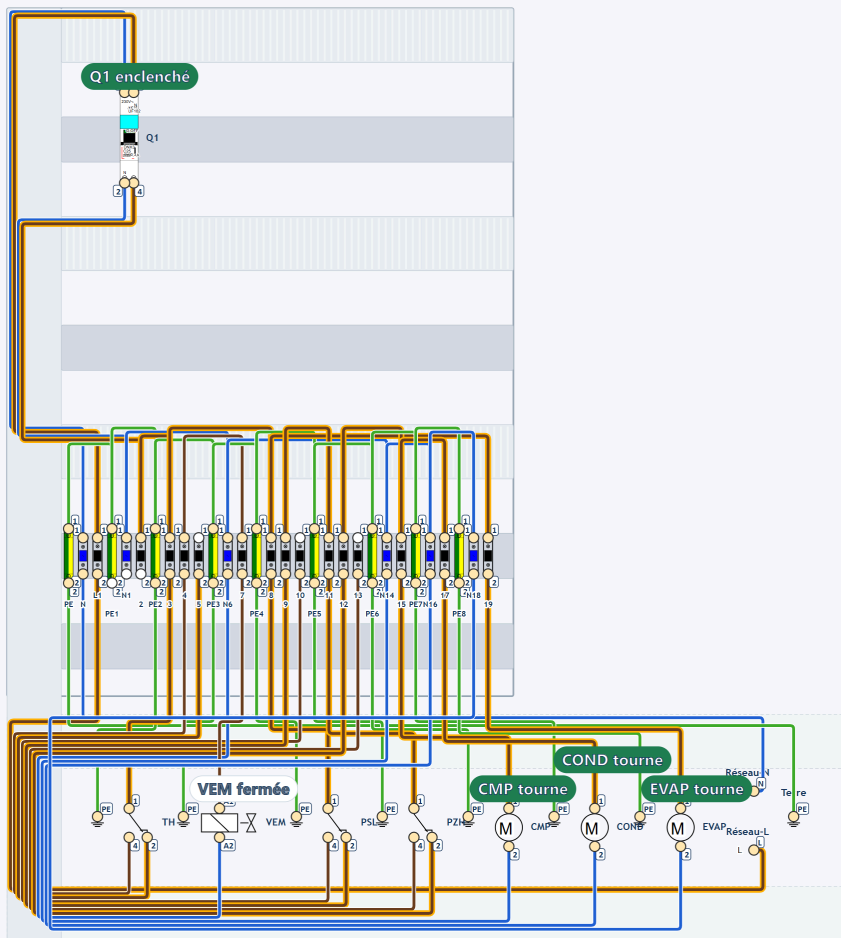

inerweb.fr

Ce que vous devez obtenir

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai de la feuille 2.
6. ☐ **Consigner**, ranger.