


PALIER	Commande 1	POSTE	Tablette, puis la platine
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'essayer, puis le réaliser sur la platine.



Scannez

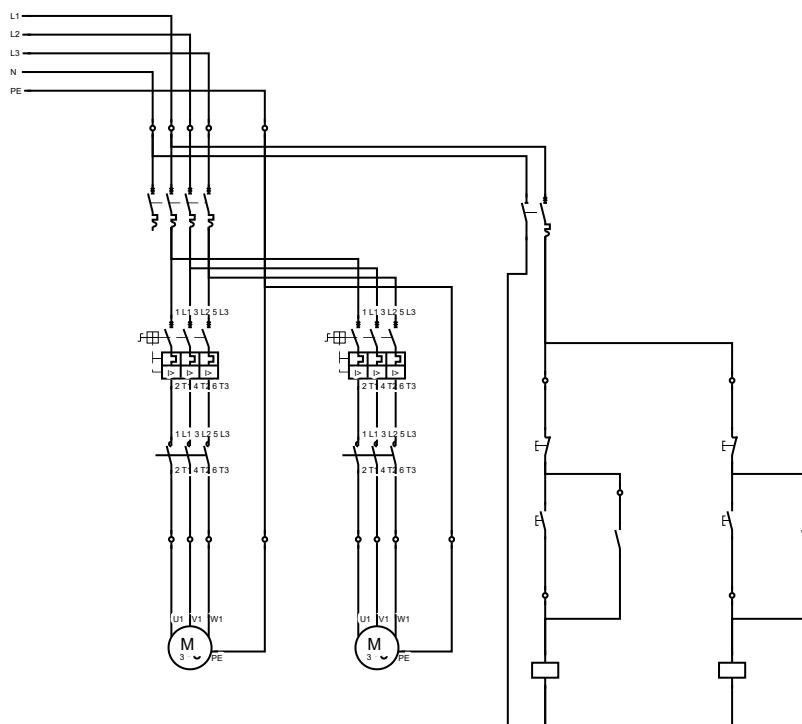

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

B Câbler sur l'écran

57 fils

☐ Colorier
 ☐ Repérer
 ☐ Câbler
 ☐ Contrôler

Niveau : _____ / 4 · aides : _____

C Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1, puis Q2, puis Q3, puis Q4	
2. Maintenir S2	
3. Relâcher S2	
4. Maintenir S4	
5. Relâcher S4	
6. Appuyer sur S1	
7. Appuyer sur S3	


D Mon compte rendu

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E Pour de vrai, sur la platine

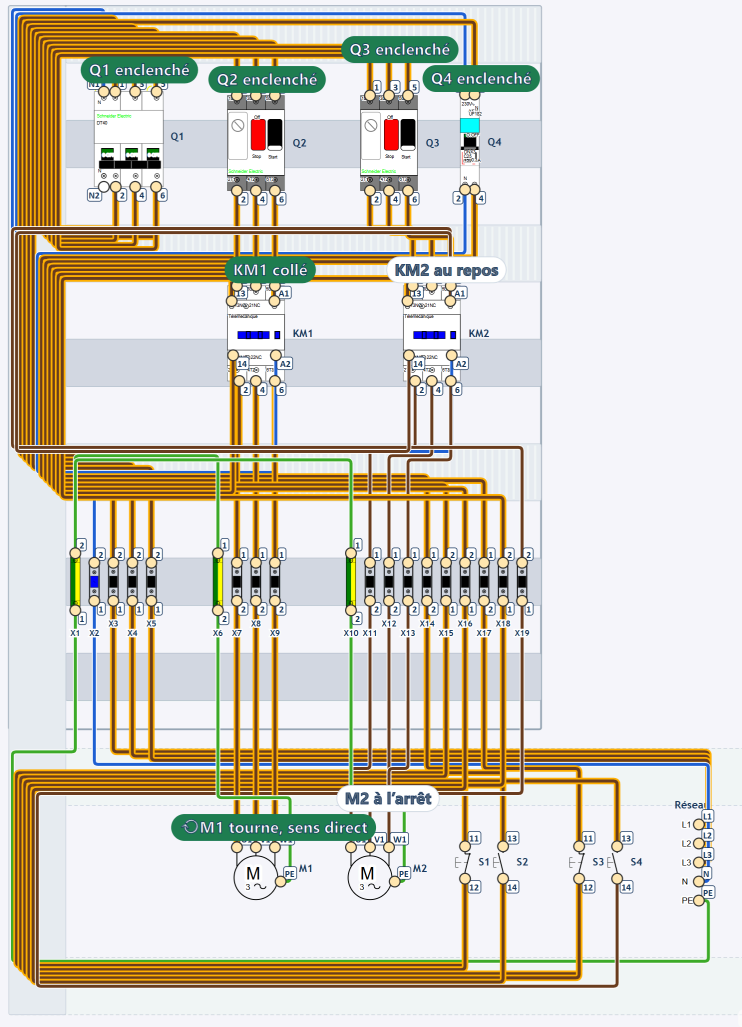

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai de la feuille 2.
6. ☐ **Consigner**, ranger.

Ce que vous devez obtenir