


PALIER	Niveau 3	POSTE	Tablette, puis la platine
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'essayer, puis le réaliser sur la platine.



Scannez

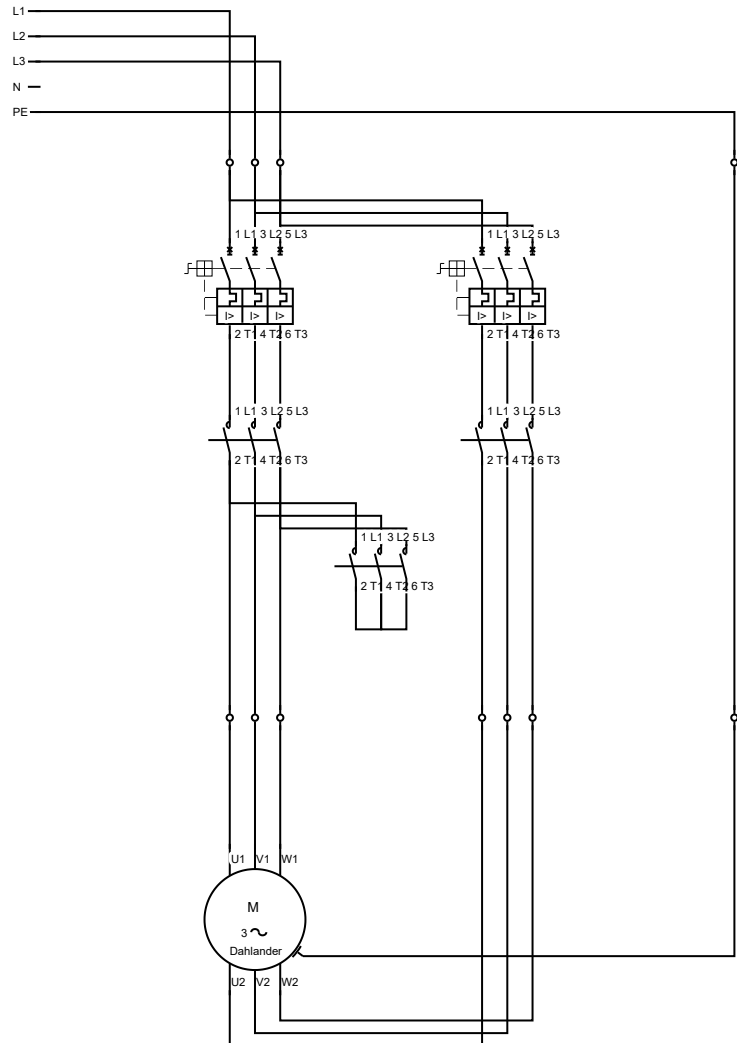

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

B Câbler sur l'écran

35 fils

☐ Colorier ☐ Repérer ☐ Câbler ☐ Contrôler

Niveau : _____ / 4 · aides : _____

C Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1, puis Q2	
2. Fermer à la main KM1	
3. Fermer à la main KM2 + KM3	


D Mon compte rendu

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E Pour de vrai, sur la platine

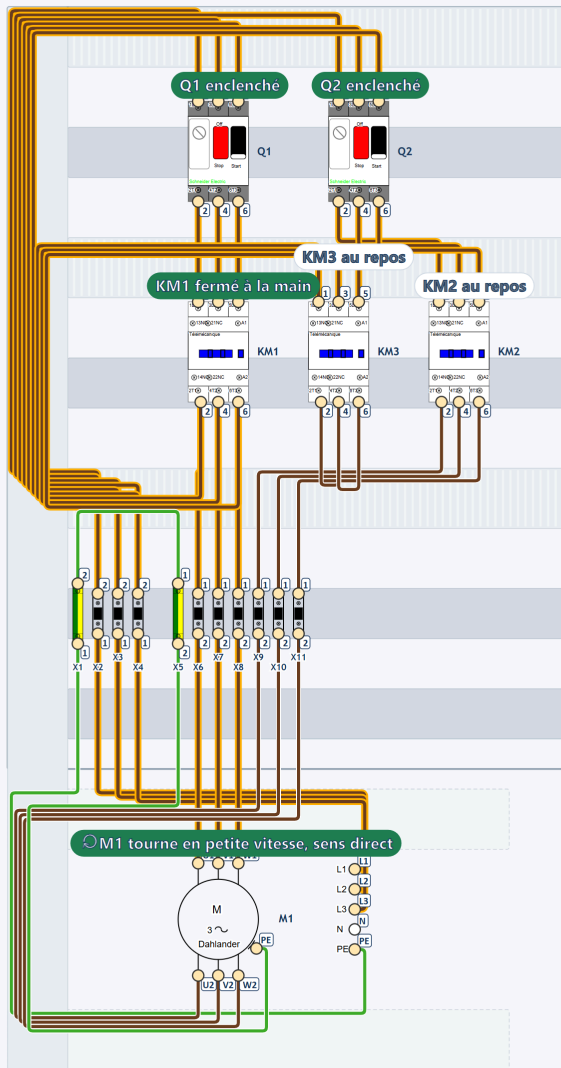

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai de la feuille 2.
6. ☐ **Consigner**, ranger.

Ce que vous devez obtenir