

NIVEAU	CAP IFCA · Bac Pro MFER	POSTE	Tablette, puis la platine
EXERCICE	Câblage n° 1 — la commande : marche-arrêt à auto-maintien		
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Essayez votre câblage sur l'écran.

Mal câblé, **ça disjoncte** : trouvez le fil.

Le schéma à lire est à la **dernière page**.



Scannez

A La sécurité avant l'essai

1. Câblage **contrôlé**, EPI.
2. **Prévenir**.
3. **Q1**, puis **Q2**.
4. Jamais câbler **sous tension**.

B 4 Essayer : l'essai sur l'écran

cochez

« 4 Essayer » est dans la barre du haut : il s'allume quand le câblage est complet. Les étiquettes à côté des appareils disent leur état. **Allumez la voix** (« Écouter le professeur ») : elle explique ce qui se passe.

- | | |
|---|--|
| 1. ☐ En haut : 4 Essayer | 5. ☐ Appuyer sur S1 : regarder |
| 2. ☐ Endencher Q1 , puis Q2 | 6. ☐ S2, puis Déclencher F1 |
| 3. ☐ Appuyer sur S2 , le tenir : regarder | 7. ☐ Réarmer F1 |
| 4. ☐ Lâcher S2 : regarder | 8. ☐ Consigner et revenir au câblage |

CAP IFCA T12 · T13 · T15 · C2.4 · C3.7 · S5.6 · S6.2 — Bac Pro MFER A3T1 · A3T2 · A5T1 · C4 · C7 · C8 · C12 · S5 · S6

C Ce que j'observe

1 = oui · 0 = non

CE QUE JE FAIS	S1	S2	F1 DÉCLENCHÉ	KM1 COLLÉ	M1 TOURNE
1. Rien, sous tension	0	0	0		
2. Je maintiens S2	0	1	0		
3. Je relâche S2	0	0	0		
4. J'appuie sur S1	1	0	0		
5. S2 puis F1 déclenché	0	0	1		

D Mon compte rendu

recopiez l'écran

Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Message : _____

Fil en cause : _____ → _____

Aides : _____ · réussi au _____ essai

☐ 1 Colorier
 ☐ 2 Repérer
 ☐ 3 Câbler
 ☐ 4 Essayer
 ☐ 5 Réaliser


E Ce que j'ai compris

entourez ou complétez

- S2 relâché, KM1 reste collé par son contact _____ : **l'auto-maintien**.
- 95-96 est sur _____ ; il **s'ouvre** / **se ferme** si le moteur chauffe.
- Défaut dans la commande : **Q1** / **Q2** déclenche, la plus **proche** / **lointaine**.
- Deux phases croisées : le moteur tourne _____.

F 5 Réaliser : sur la platine

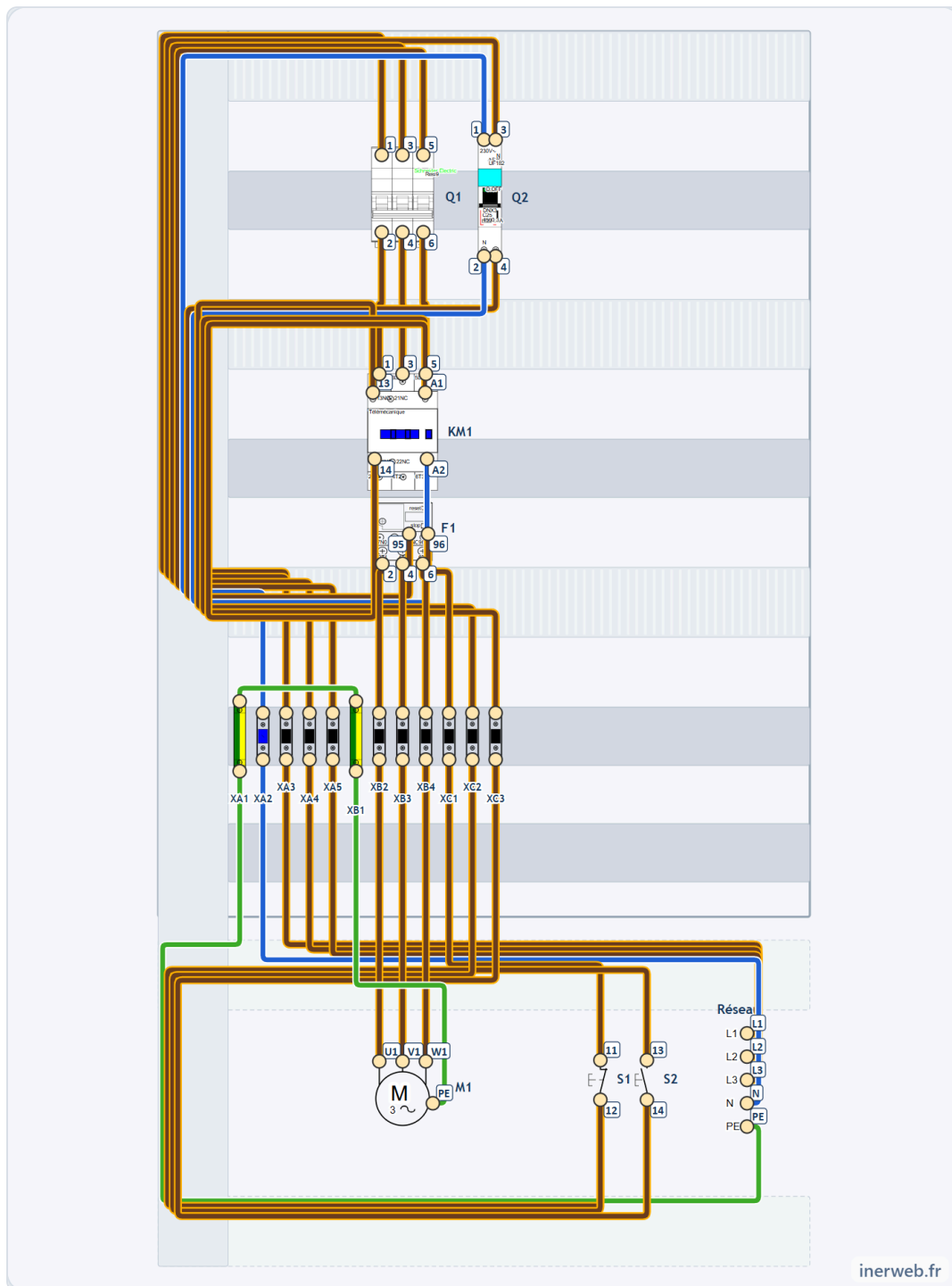1. ☐ **Hors tension** : auto-contrôle, serrages.
2. ☐ Le **professeur** contrôle et autorise.
3. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
4. ☐ **Q1, Q2**, puis **S2**, relâcher, **S1**.
5. ☐ Test de **F1** : KM1 retombe.
6. ☐ **Consigner** : Q2, Q1, cadenas.



Ce que vous devez obtenir : Q1 et Q2 enclenchés, KM1 collé, M1 tourne, F1 armé.

Le schéma à lire : Câblage n° 1 — la commande

