

|                 |                                                                                                  |              |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>PALIER</b>   | Commande 1                                                                                       | <b>POSTE</b> | Tablette, puis la platine |
| <b>EXERCICE</b> | <b>Câblage n° 1 — la commande : marche-arrêt à auto-maintien (bobine, 13-14, 95-96, boutons)</b> |              |                           |
| <b>ÉLÈVE</b>    |                                                                                                  | <b>DATE</b>  |                           |

## Le but

Câbler ce schéma **fil par fil** : chaque fil sur l'écran, puis sur la platine. Puis **l'essayer**.



Scannez

## A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

## Mon parcours : cinq étapes


la barre du haut de l'écran

| ÉTAPE             | CE QUE JE FAIS                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Colorier</b> | Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.            |
| <b>2 Repérer</b>  | Je numérote les bornes du schéma.                                            |
| <b>3 Câbler</b>   | Un fil à l'écran, puis le même sur ma platine ; je le note dans le carnet.   |
| <b>4 Essayer</b>  | Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.       |
| <b>5 Réaliser</b> | Le carnet est fini : je contrôle ma platine, le professeur autorise l'essai. |

**CAP IFCA** — tâches T10 · T12 · T13 · T15 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 — **Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · A5T1 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

## Le schéma à câbler



zone 1 sur 2 : en haut

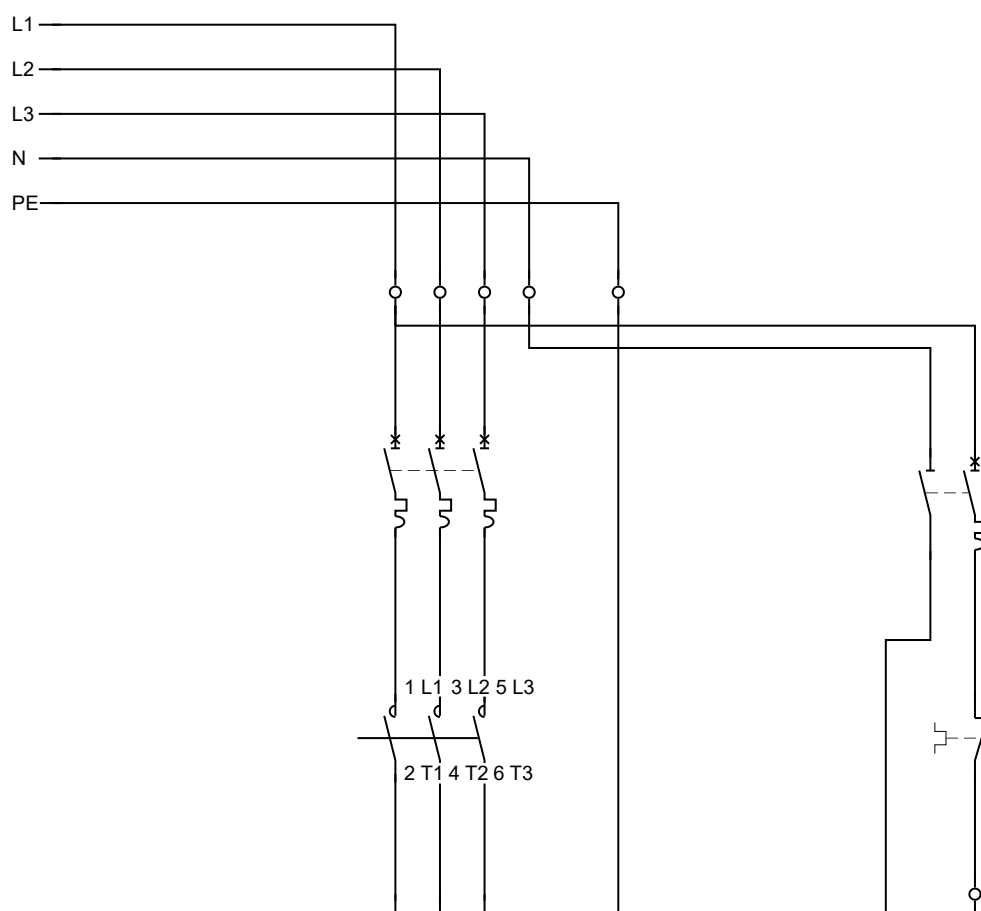

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

## Le schéma à câbler

zone 2 sur 2 : en bas

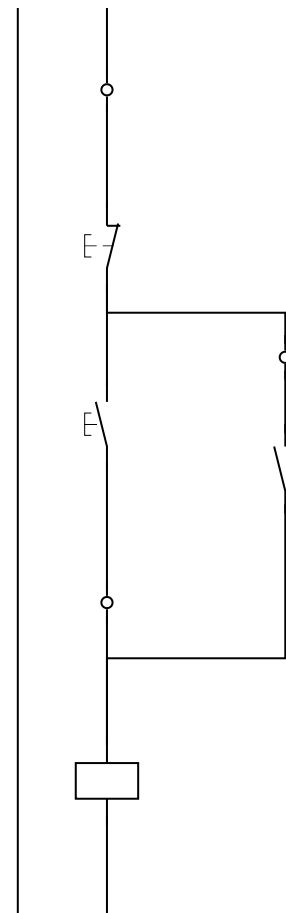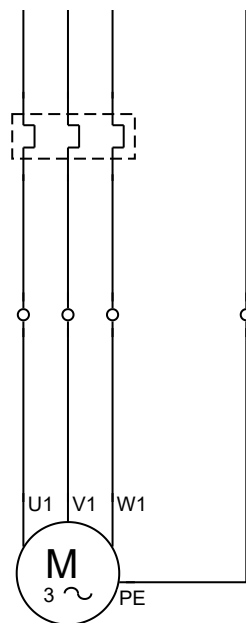

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

## B Le carnet de câblage

34 fils

Un fil à la fois : trouvez-le et posez-le à l'écran, écrivez ses deux bornes et sa couleur, cochez, puis posez-le sur votre platine, hors tension, et cochez. Une borne de bornier s'écrit avec son repère et son côté : armoire (en haut) ou terrain (en bas).

| FIL | DE (REPÈRE, BORNE) | À (REPÈRE, BORNE) | COULEUR | POSÉ À L'ÉCRAN           | POSÉ SUR LA PLATINE      |
|-----|--------------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 1   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B

Le carnet de câblage (suite)

34 fils

| FIL | DE (REPÈRE, BORNE) | À (REPÈRE, BORNE) | COULEUR | POSÉ À L'ÉCRAN           | POSÉ SUR LA PLATINE      |
|-----|--------------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 17  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**C** 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

| JE FAIS                   | J'OBSERVE |
|---------------------------|-----------|
| 1. Enclencher Q1, puis Q2 |           |
| 2. Maintenir S2           |           |
| 3. Relâcher S2            |           |
| 4. Appuyer sur S1         |           |
| 5. Déclencher F1          |           |

**D** Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier   ☐ 2 Repérer   ☐ 3 Câbler   ☐ 4 Essayer   ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : \_\_\_\_\_ / 4 · aides : \_\_\_\_\_


Disjoncté : **oui** / **non** · protection : \_\_\_\_\_

Fil en cause : \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_

Réussi au \_\_\_\_\_ essai

**E 5 Réaliser : sur la platine**

le professeur contrôle

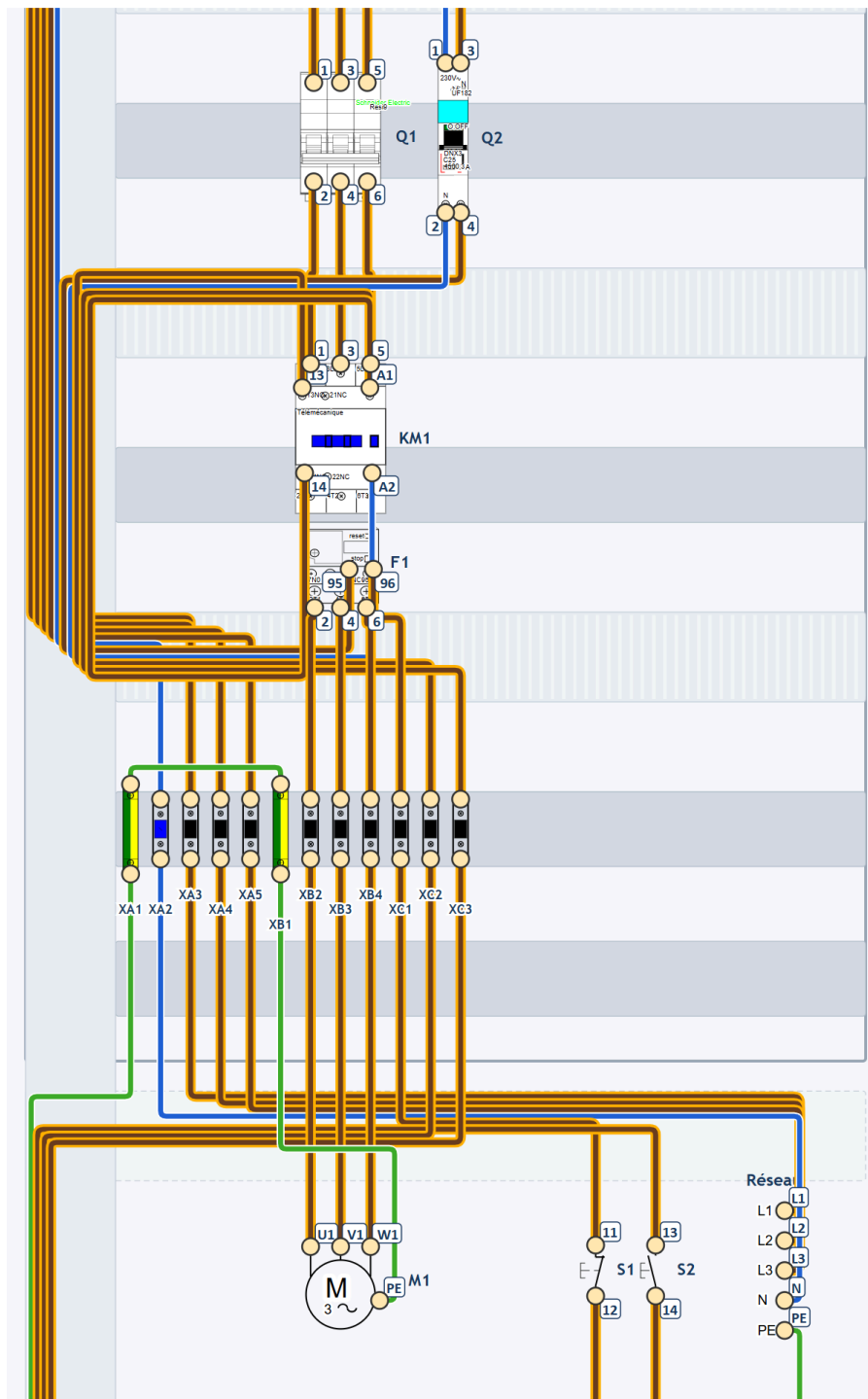

Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1 collé · M1 tourne, sens direct).

- |                                                                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. <input type="checkbox"/> <b>Hors tension</b> : les fils du carnet sont sur la platine, serrés. | 4. <input type="checkbox"/> <b>EPI</b> , professeur <b>prévenu</b> . |
| 2. <input type="checkbox"/> Auto-contrôle au schéma.                                              | 5. <input type="checkbox"/> L'essai (partie C).                      |
| 3. <input type="checkbox"/> Le <b>professeur</b> contrôle.                                        | 6. <input type="checkbox"/> <b>Consigner</b> , ranger.               |

## F Mon matériel

cochez ce que vous avez

- |                                                                 |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Q1</b> Disjoncteur magnétothermique | <input type="checkbox"/> <b>S1</b> Bouton arrêt                                      |
| <input type="checkbox"/> <b>Q2</b> Disjoncteur de commande      | <input type="checkbox"/> <b>S2</b> Bouton marche                                     |
| <input type="checkbox"/> <b>KM1</b> Contacteur                  | <input type="checkbox"/> <b>M1</b> Moteur                                            |
| <input type="checkbox"/> <b>F1</b> Relais thermique             | <input type="checkbox"/> <b>XA1 à XA5, XB1 à XB4, XC1 à XC3</b><br>bornes de bornier |

## G Ma grille

0 = non observé : le professeur le note

| JE ME POSITIONNE                            | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Préparer et sécuriser l'intervention        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Câbler, raccorder selon le schéma           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler, mettre en service, rendre compte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Savoir-être : la sécurité                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Savoir-être : la rigueur et le soin         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |