

PALIER	Commande 2	POSTE	Tablette, puis la platine
EXERCICE	Câblage n° 4 — la commande : inversion du sens de marche, verrouillage électrique 21-22		
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'**essayer**, puis le **réaliser** sur la platine.



Scannez

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

Mon parcours : cinq étapes


la barre du haut de l'écran

ÉTAPE	CE QUE JE FAIS
1 Colorier	Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.
2 Repérer	Je numérote les bornes du schéma.
3 Câbler	Je pose les fils : je touche une borne, puis l'autre.
4 Essayer	Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.
5 Réaliser	La platine réelle, hors tension : le professeur contrôle avant d'enclencher.

CAP IFCA — tâches T10 · T12 · T13 · T15 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 — **Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · A5T1 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

Le schéma à câbler


zone 1 sur 3 : en haut

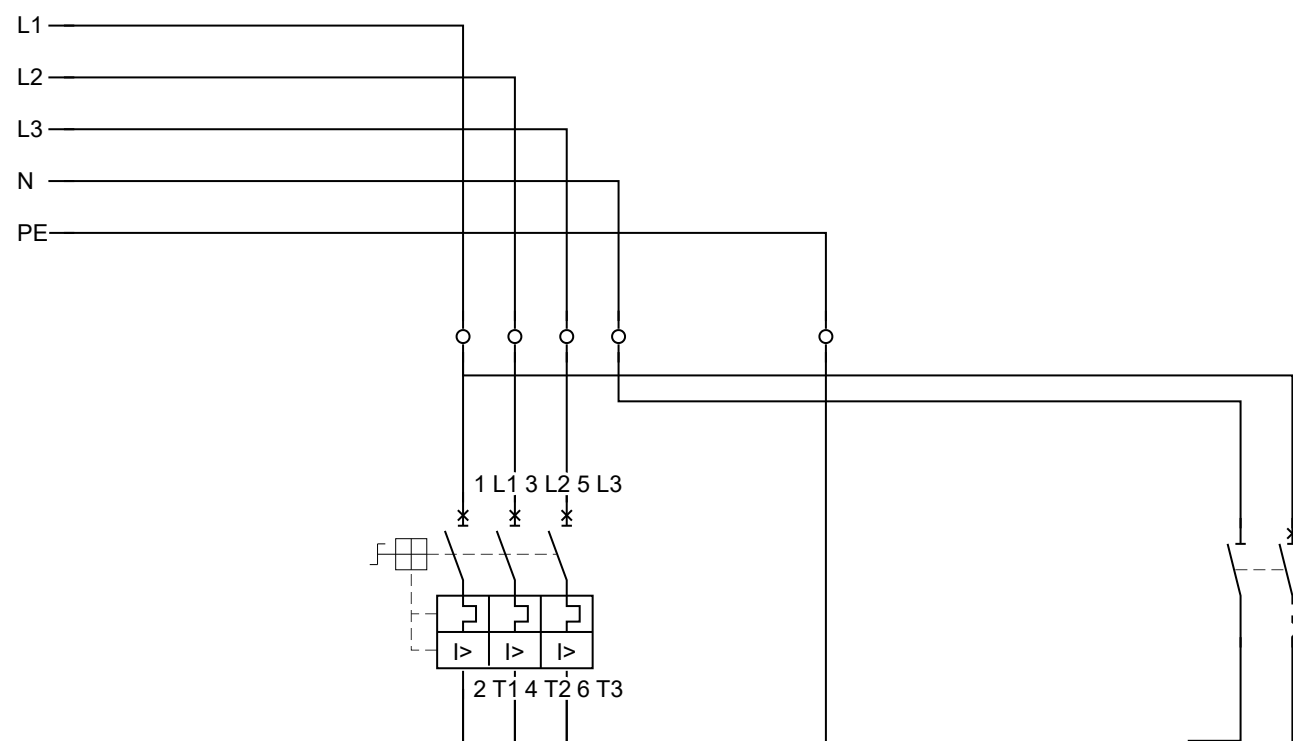

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler



zone 2 sur 3 : au milieu

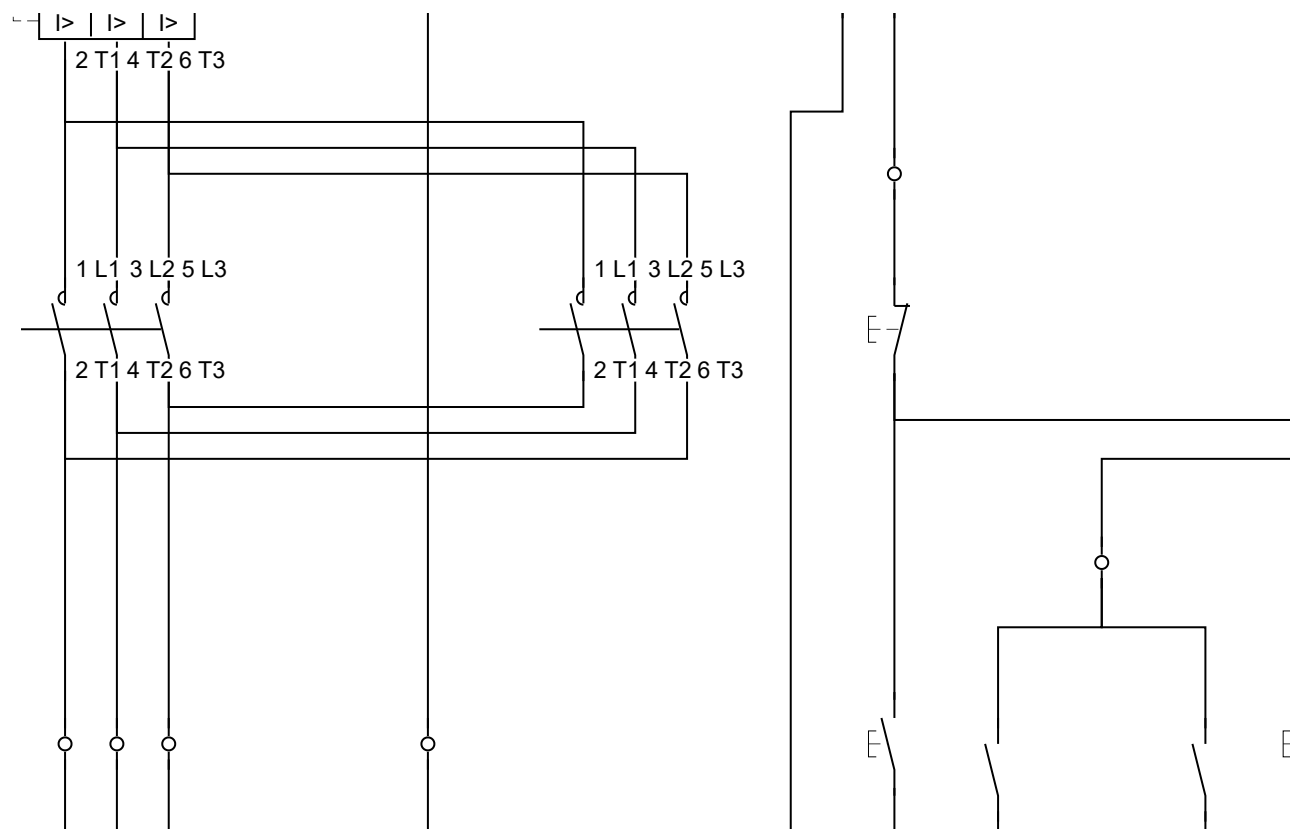

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

zone 3 sur 3 : en bas

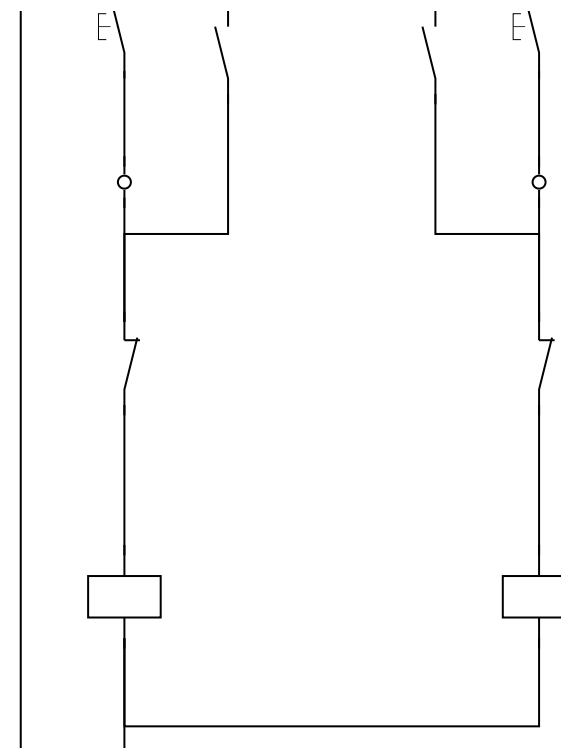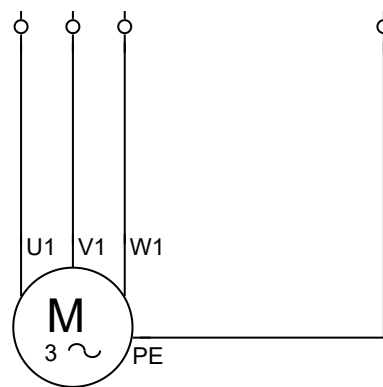

Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

B Câbler sur l'écran

étapes 1 à 3 · 44 fils

Colorier, repérer, câbler : le logiciel compte pour vous **les aides** et **les fils refusés** ; le niveau (0 à 4) s'affiche au contrôle.

C 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1, puis Q2	
2. Maintenir S2	
3. Relâcher S2	
4. Appuyer sur S3 pendant la marche	
5. Appuyer sur S1	
6. Maintenir S3	
7. Relâcher S3	
8. Appuyer sur S1	

D Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : _____ / 4 · aides : _____


Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E 5 Réaliser : sur la platine

le professeur contrôle

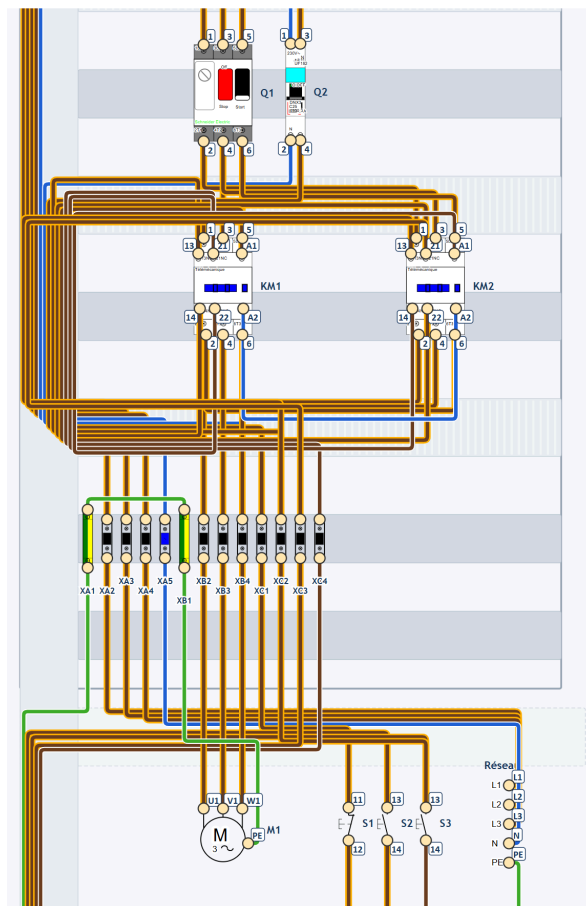

Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1 collé · M1 tourne, sens direct).

- | | |
|---|--|
| 1. ☐ Hors tension : câbler, serrer. | 4. ☐ EPI , professeur prévenu . |
| 2. ☐ Auto-contrôle au schéma. | 5. ☐ L'essai (partie C). |
| 3. ☐ Le professeur contrôle. | 6. ☐ Consigner , ranger. |