| | | | |
|---|---|---|---|
| **PALIER** | Commande 3 | **POSTE** | Tablette, puis la platine |
| **EXERCICE** | **Câblage n° 5 — la commande : démarrage étoile-triangle temporisé (bloc LADS2, verrouillages 21-22)** | | |
| **ÉLÈVE** | | **DATE** | |

## Le but

Câbler ce schéma sur l'écran, l'**essayer**, puis le **réaliser** sur la platine.

**Scannez**

## A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

## Mon parcours : cinq étapes — la barre du haut de l'écran


| ÉTAPE | CE QUE JE FAIS |
|---|---|
| **1 Colorier** | Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE. |
| **2 Repérer** | Je numérote les bornes du schéma. |
| **3 Câbler** | Je pose les fils : je touche une borne, puis l'autre. |
| **4 Essayer** | Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note. |
| **5 Réaliser** | La platine réelle, hors tension : le professeur contrôle avant d'enclencher. |

**CAP IFCA** — tâches T10 · T12 · T13 · T15 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 — **Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · A5T1 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6


créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

## Le schéma à câbler

zone 1 sur 3 : en haut

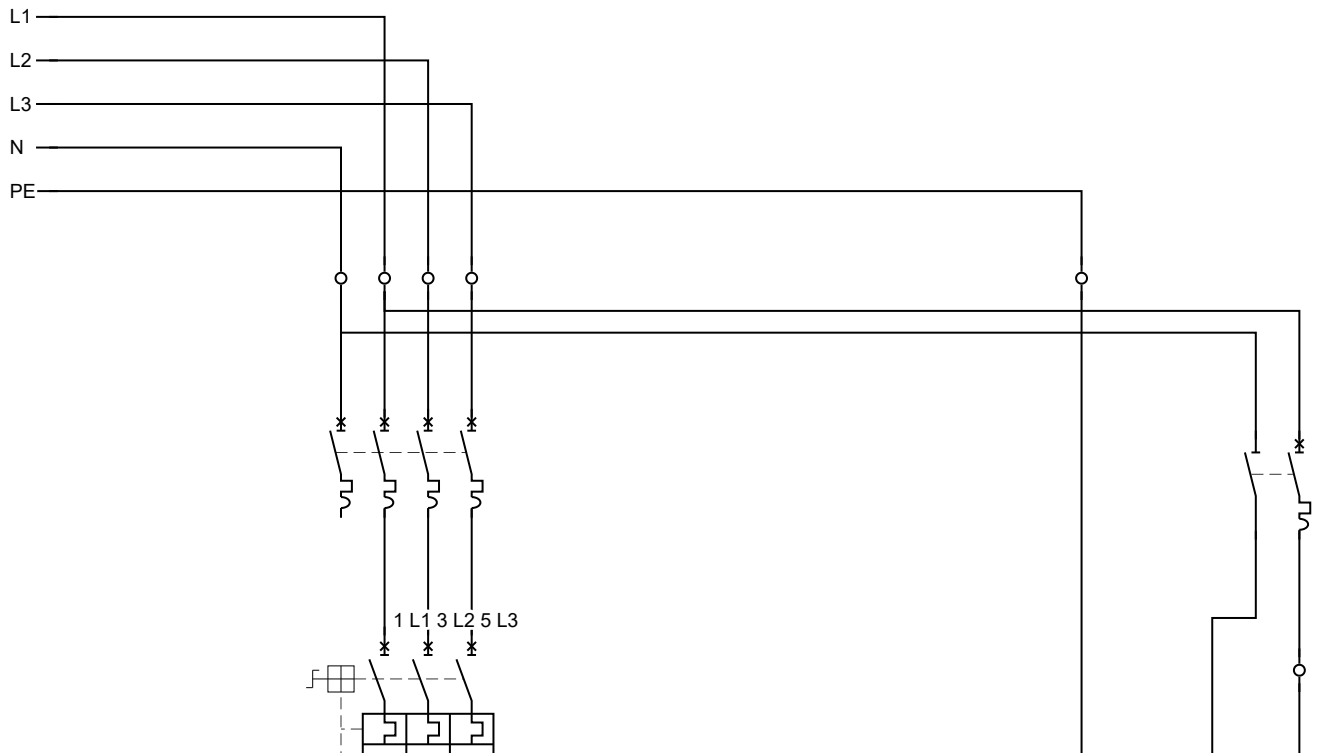



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.


créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

## Le schéma à câbler

zone 2 sur 3 : au milieu

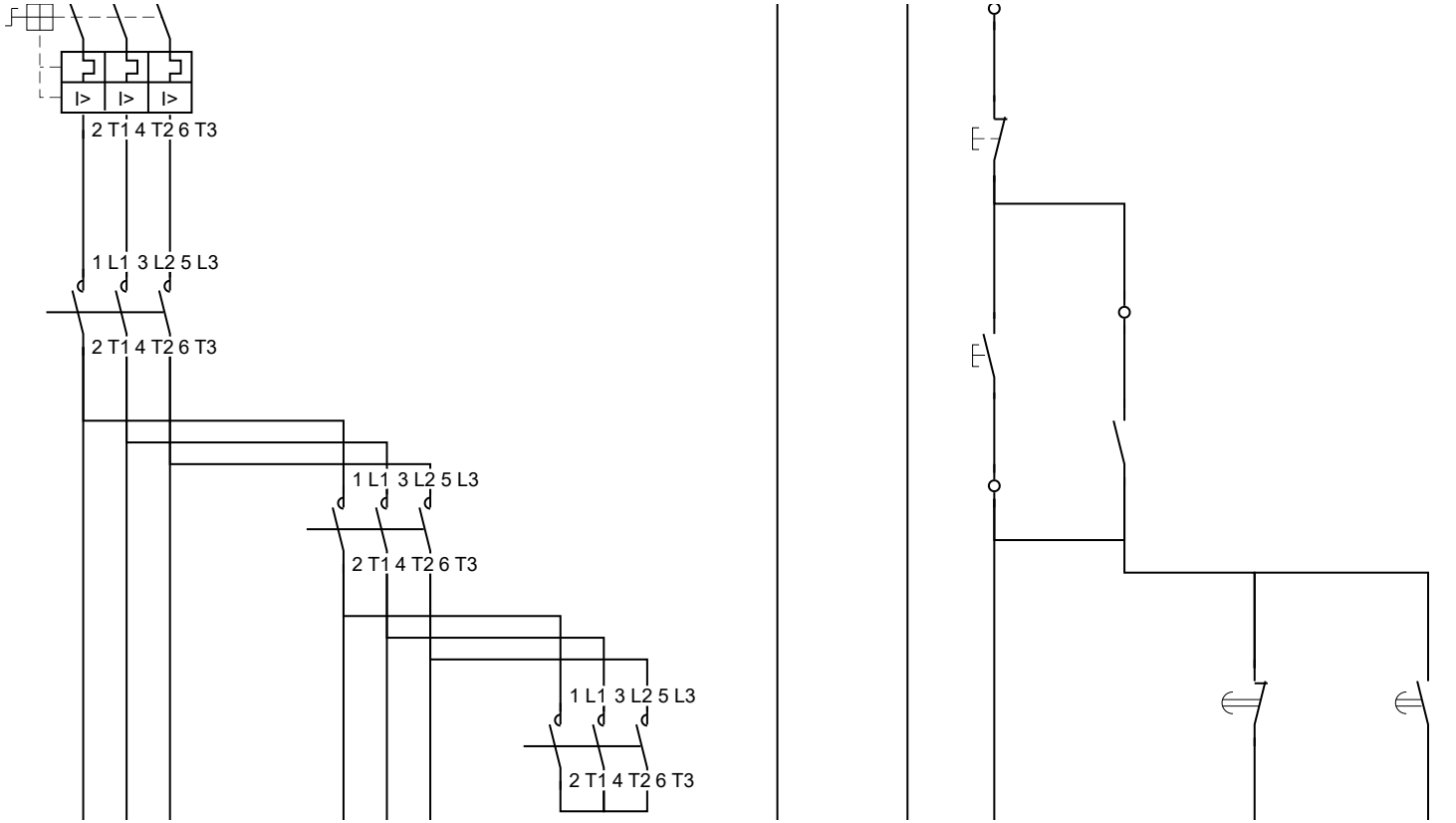



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.


créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

## Le schéma à câbler

zone 3 sur 3 : en bas

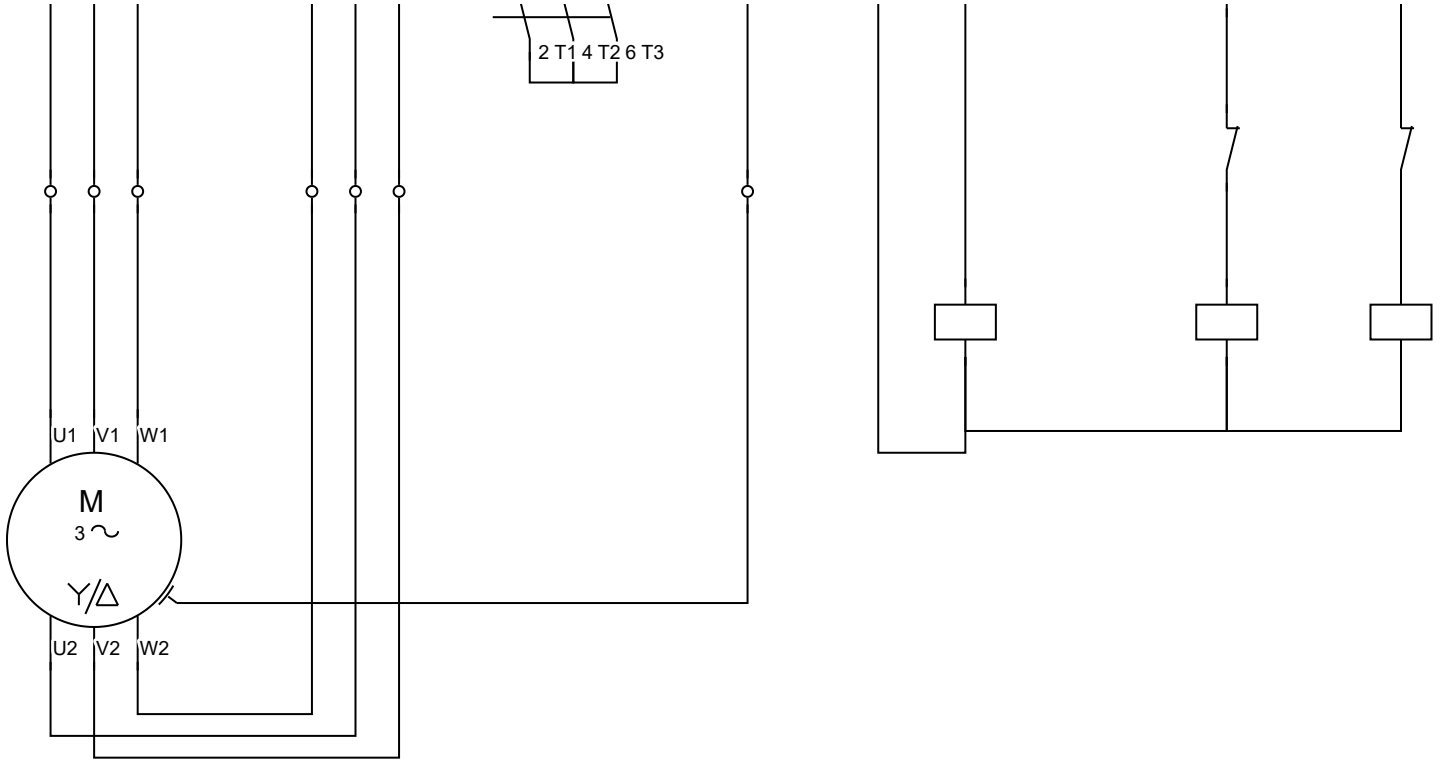


Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.


créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

## B Câbler sur l'écran

étapes 1 à 3 · 56 fils

Colorier, repérer, câbler : le logiciel compte pour vous **les aides** et **les fils refusés** ; le niveau (0 à 4) s'affiche au contrôle.

## C 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

| JE FAIS | J'OBSERVE |
|---|---|
| 1. Enclencher Q0, puis Q1, puis Q2 | |
| 2. Maintenir S1 | |
| 3. Relâcher S1 | |
| 4. Attendre la temporisation | |
| 5. Appuyer sur S2 | |

## D Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : _____ / 4 · aides : _____


Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai


créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0
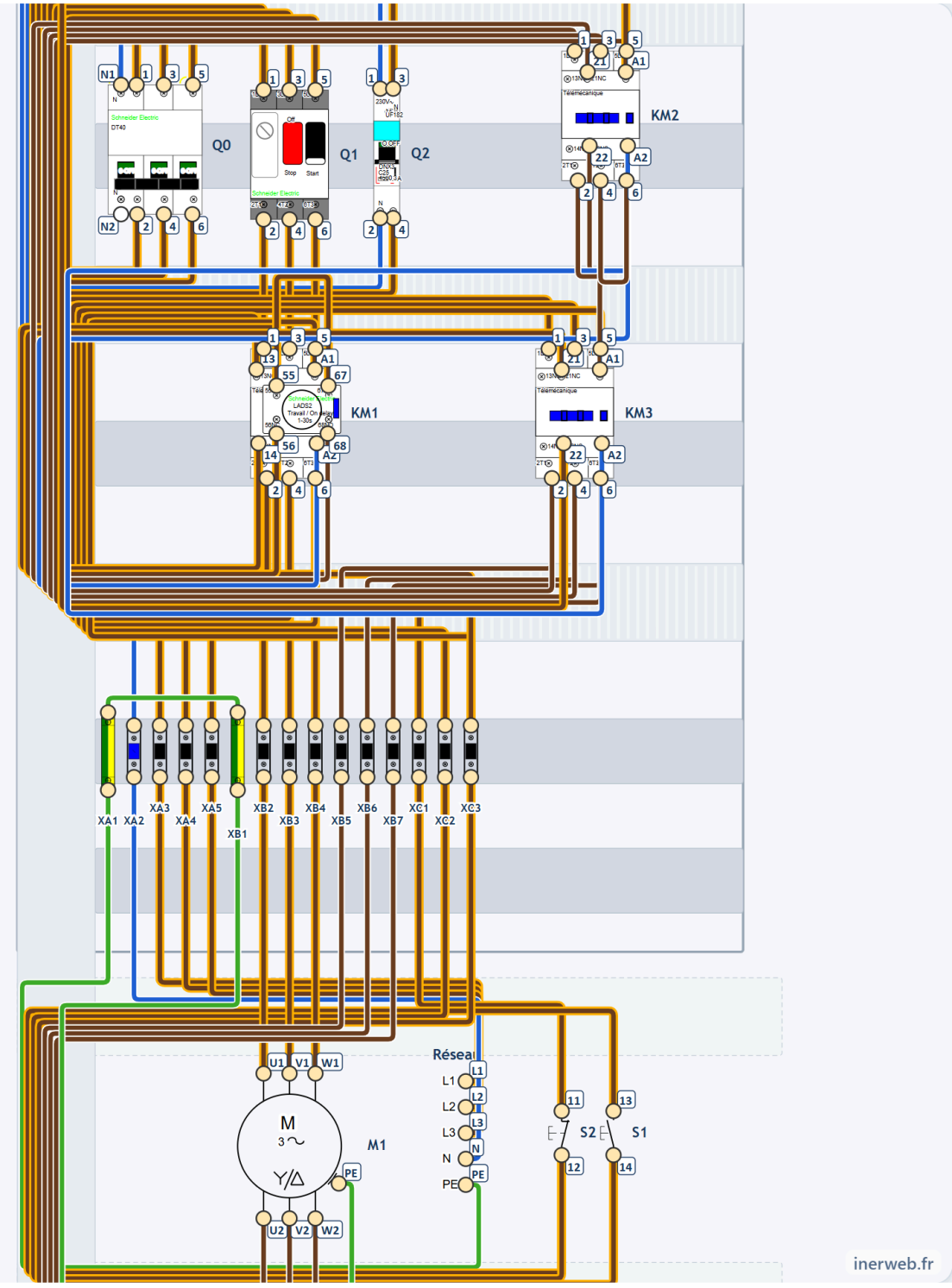
## E 5 Réaliser : sur la platine — le professeur contrôle




Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1, KM2 collés · M1 tourne en étoile, sens direct).

1. ☐ **Hors tension** : câbler, serrer.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai (partie C).
6. ☐ **Consigner**, ranger.


créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0